

11: Σχεδίαση και Προσομοίωση Ολοκληρωμένων Συστημάτων με Verilog (III) Ο Μικροεπεξεργαστής MicroCPU

Vasileios Tenentes

University of Ioannina


Outline

**Βασική Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών
Pipelining**


Σχεδίαση σε Verilog επεξεργαστή

- **Μοντελοποίηση Μνήμης και Σχεδίαση του Ελεγκτή Μνήμης**
- **Σχεδίαση Αριθμητικής Λογικής Μονάδας**
- **Σχεδίαση Πεπερασμένου Αυτόματου Μονάδας Ελέγχου**

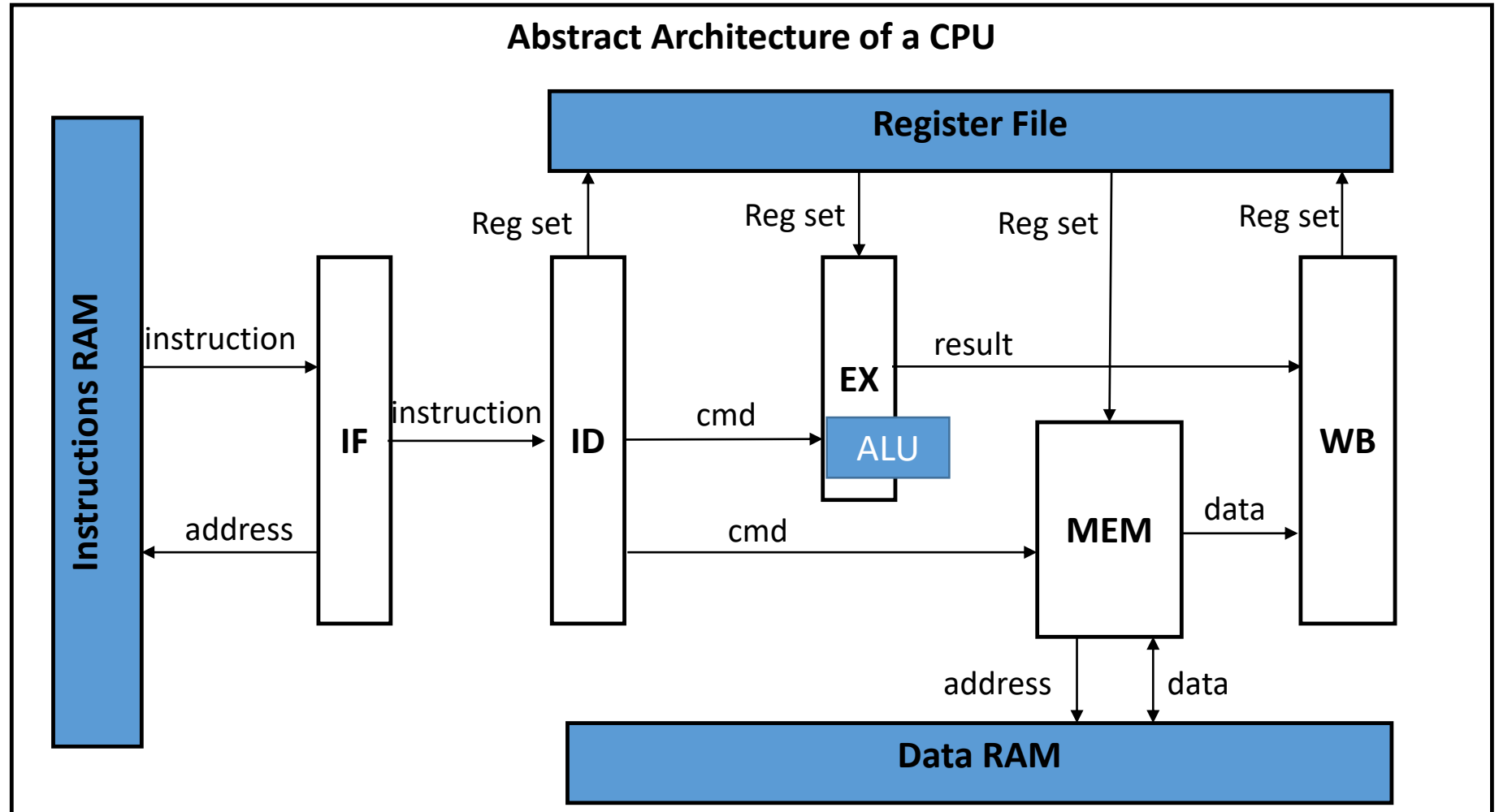Βασική Αρχιτεκτονική Διοχέτευσης RISC Μικροεπεξεργαστών (RISC pipelining)




Abstract Architecture of a CPU

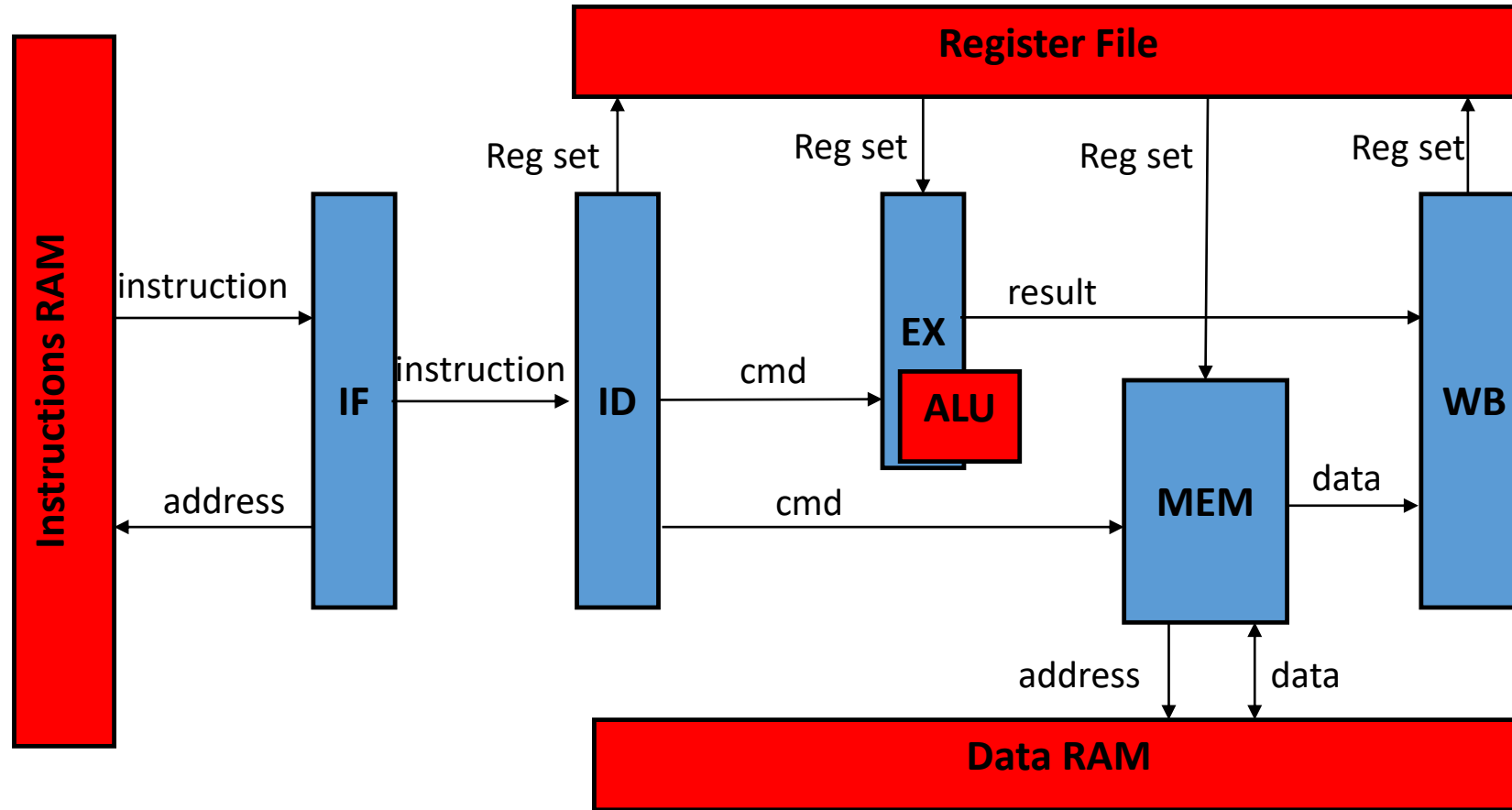

**Components του
επεξεργαστή**

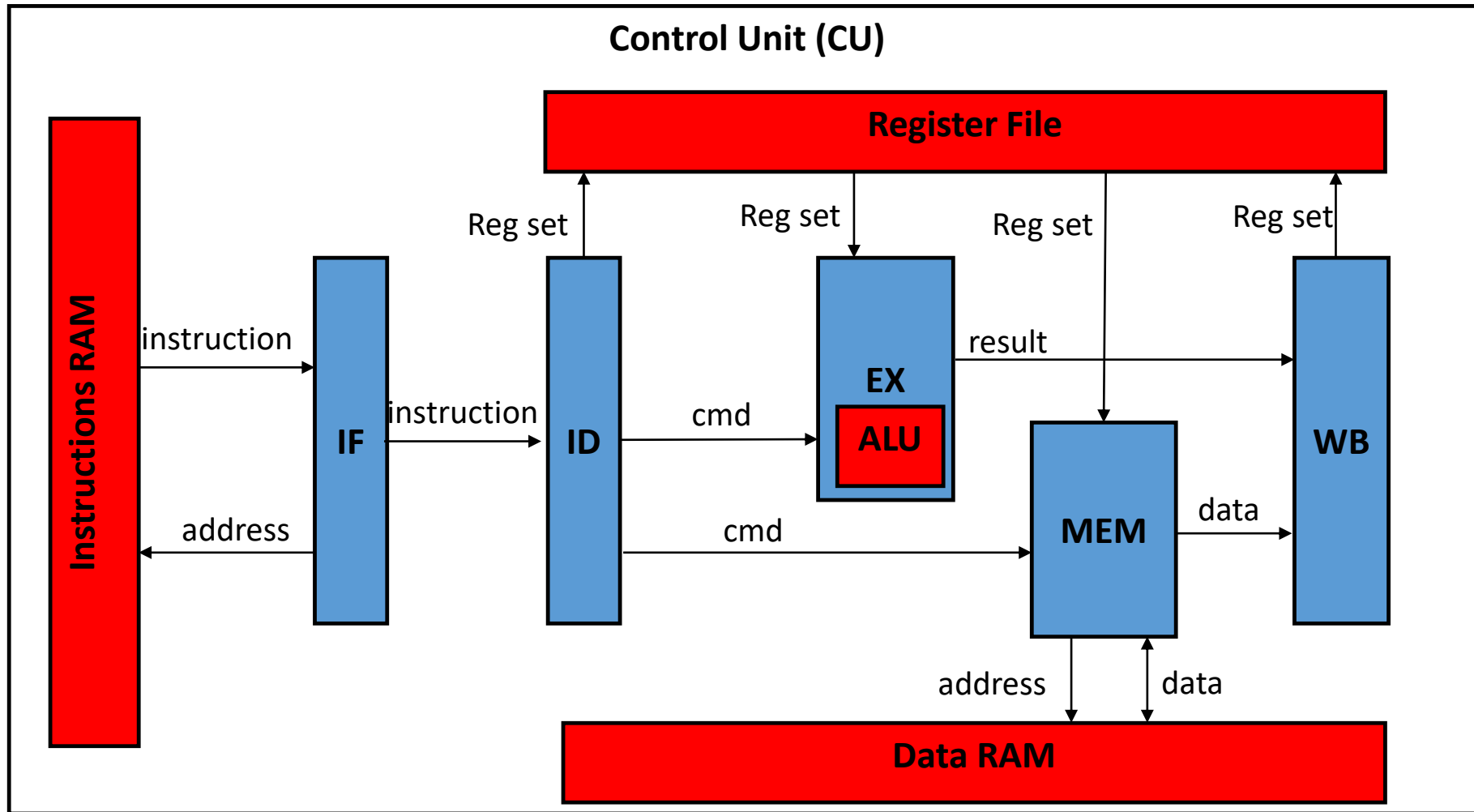
**Πράξεις που
εκτελούνται. Κυρίως
από λογική της
Control Unit**



**Components του
επεξεργαστή**


**Πράξεις που εκτελούνται. Κυρίως από λογική
της Control Unit**

Ανάγνωση Εντολής (Instruction Fetch)

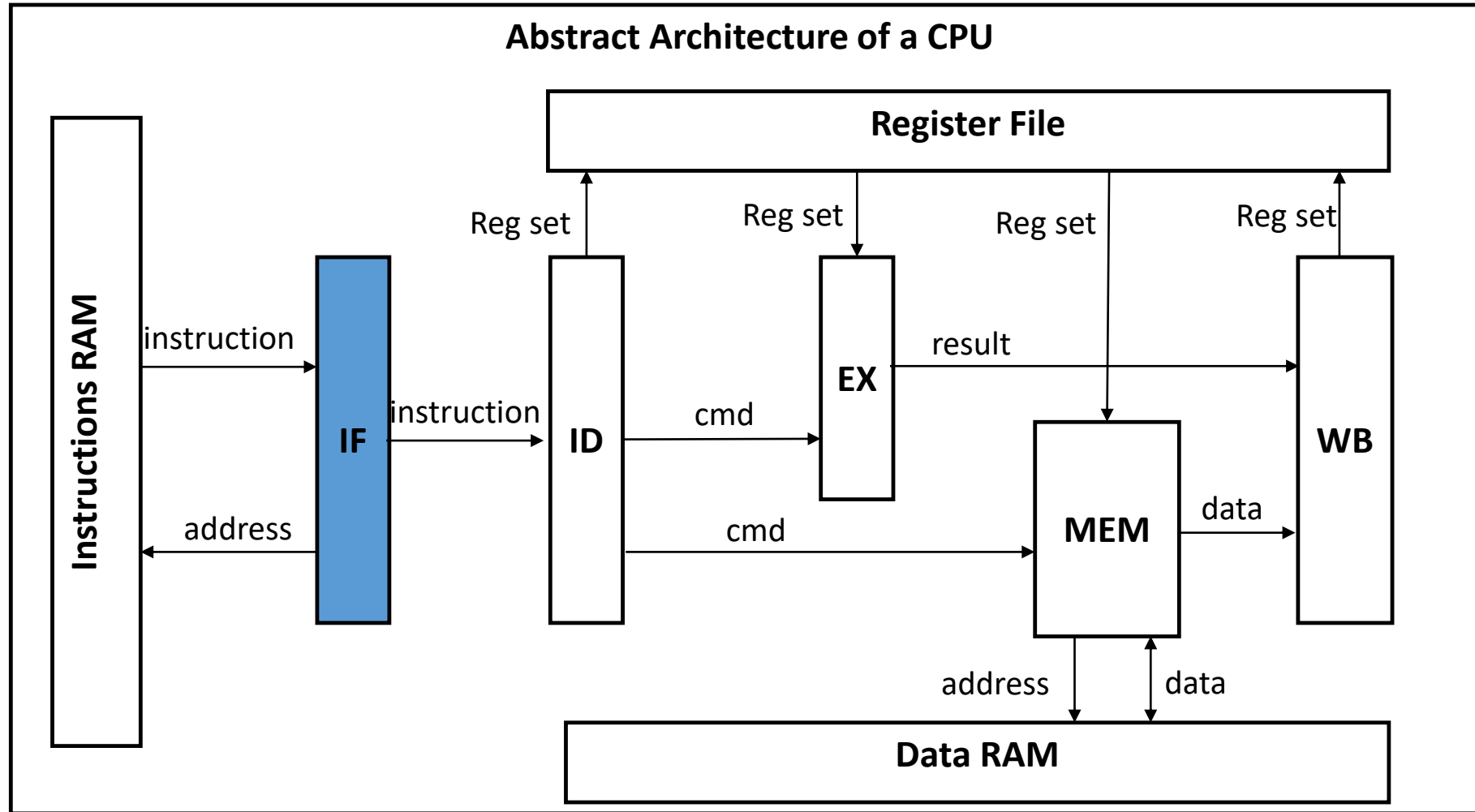


Instruction Fetch (IF): Γίνεται ανάγνωση της επόμενης εντολής (instruction) από την μνήμη εντολών. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας το **address** στην τιμή του program counter (PC). Θυμηθείτε ο PC κρατάει σε ποια θέση στη μνήμη βρίσκεται η εντολή που εκτελείται.

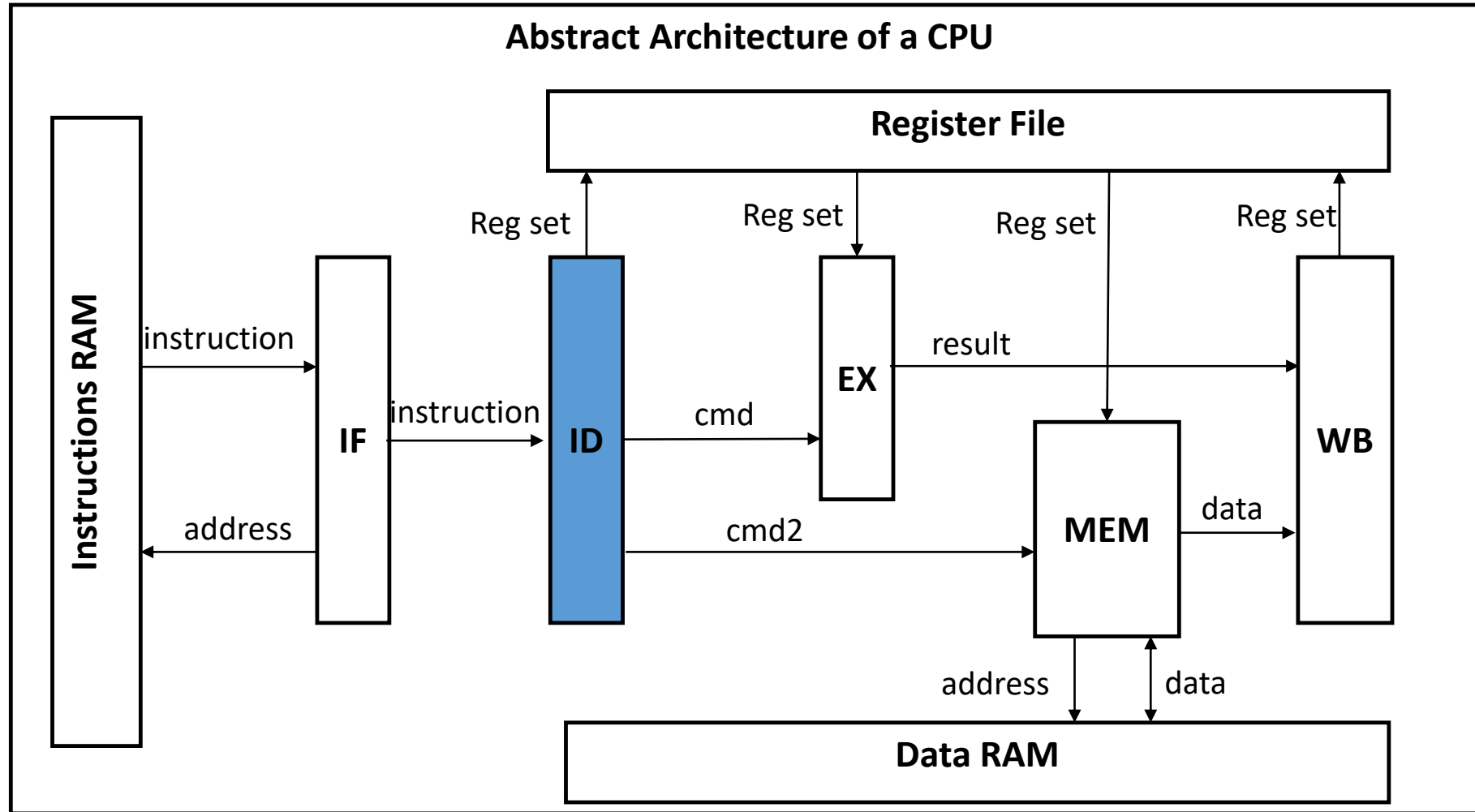Αποκωδικοποίηση Εντολής (Instruction Decode)




Instruction Decode (ID): ένα κύκλωμα (της μορφής `case(instruction)...endcase`) ελέγχει για ποια εντολή πρόκειται και ενημερώνει τα επόμενα components για το ποια δεδομένα θα χρειαστούν από την εντολή. Π.χ. αν είναι εντολή που εμπλέκει την μνήμη, τους καταχωρητές ή κάποιο reference/pointer.

Εκτέλεση Εντολής (Instruction Execute)

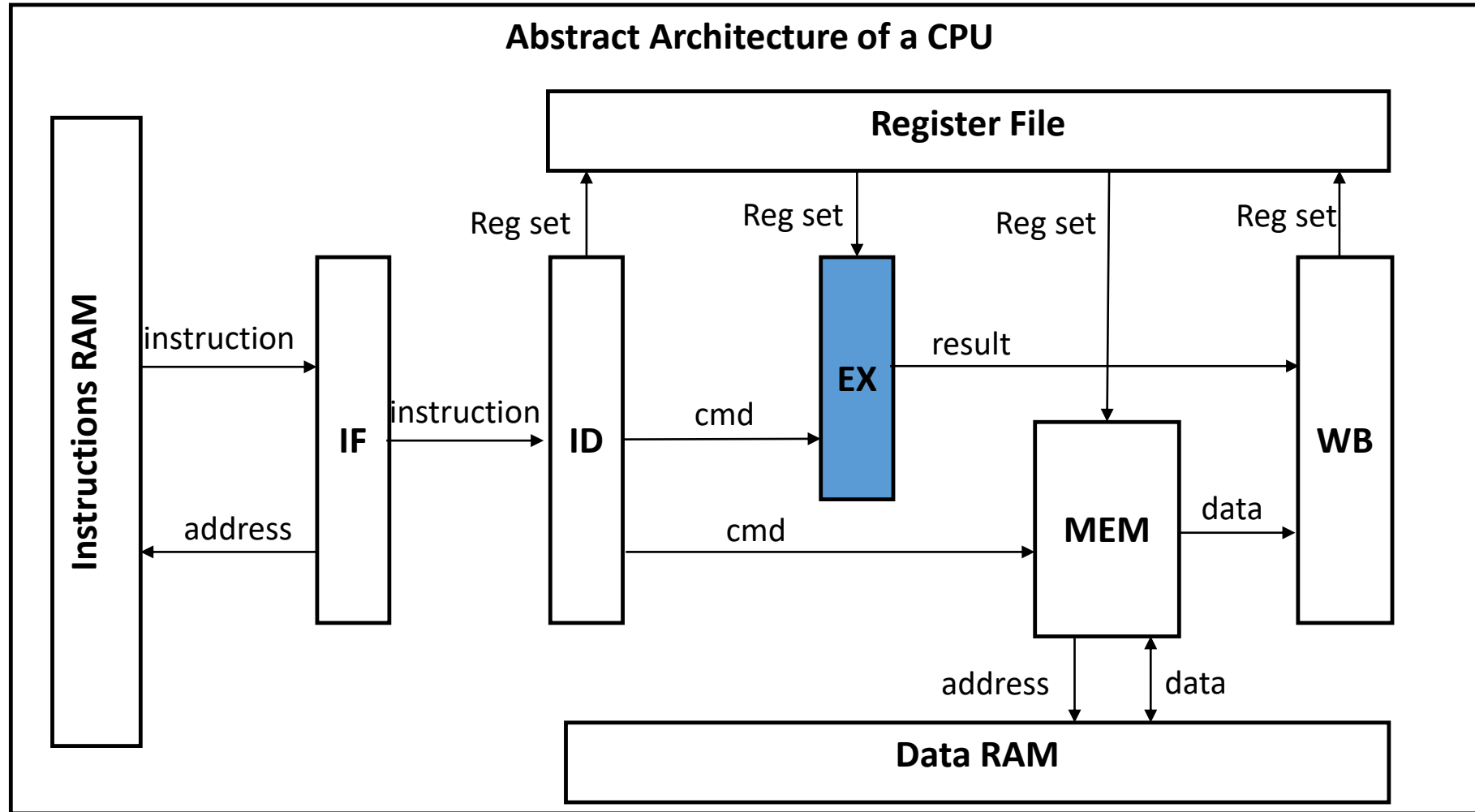


Execute (EX): Εκτελεί εντολές που εμπλέκουν επεξεργασία, όπως αριθμητικές/λογικές πράξεις. Μπορούμε να πούμε ότι οδηγεί την Arithmetic Logic Unit (ALU), η οποία δεν φαίνεται στο σχήμα.

Memory Access/Transactions

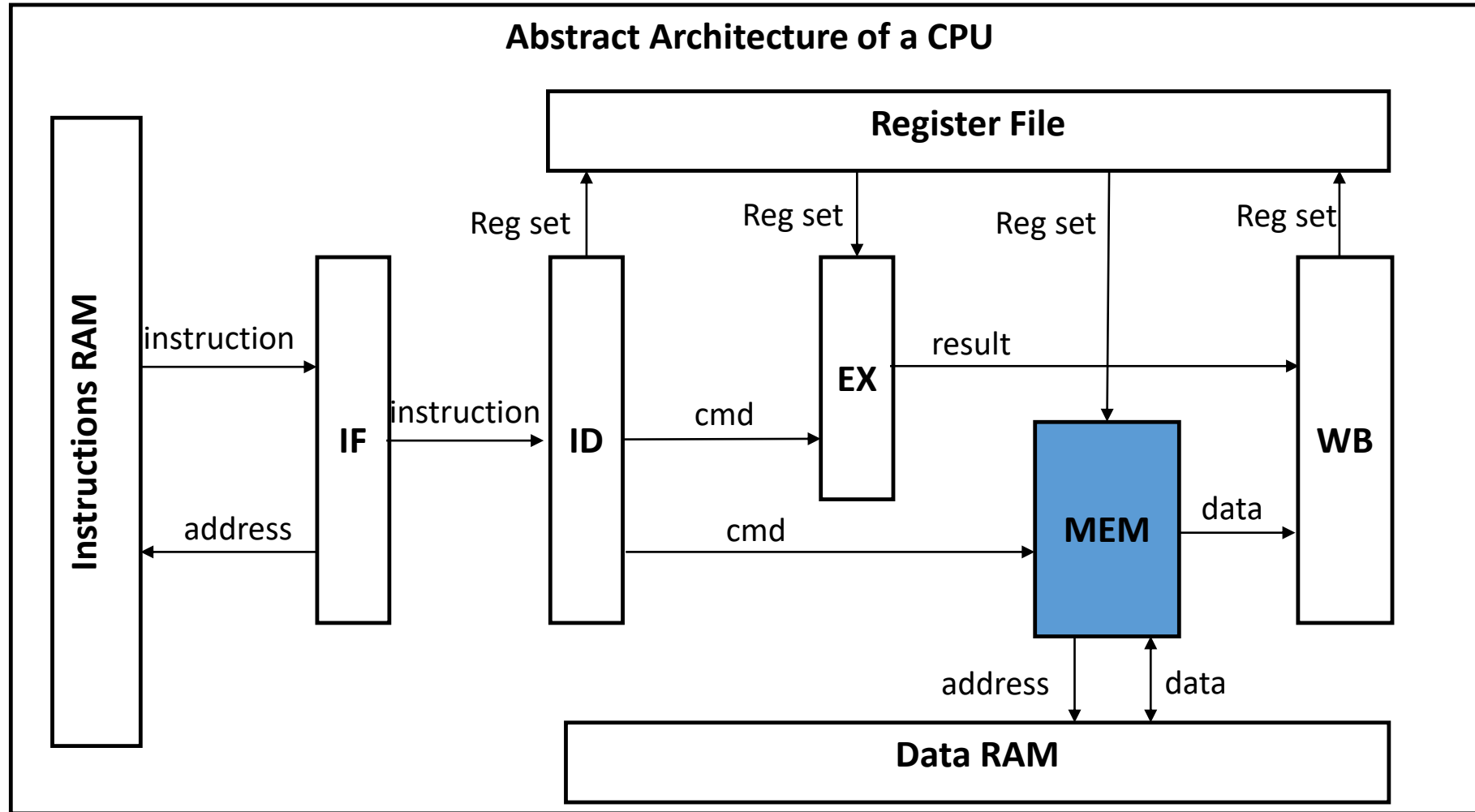

Memory Access/Transactions (MEM): ένα κύκλωμα που αναλαμβάνει να διασυνδέσει Register file προς την μνήμη. Από το decode θα ενημερωθεί αν πρόκειται κάποια μεταφορά δεδομένων από καταχωρητές προς την μνήμη. Προσέξτε ότι δεν γράφει αυτό το task καταχωρητές, αλλά στέλνει δεδομένα προς το WB το οποίο αναλαμβάνει να γράψει καταχωρητές.


Register Writeback

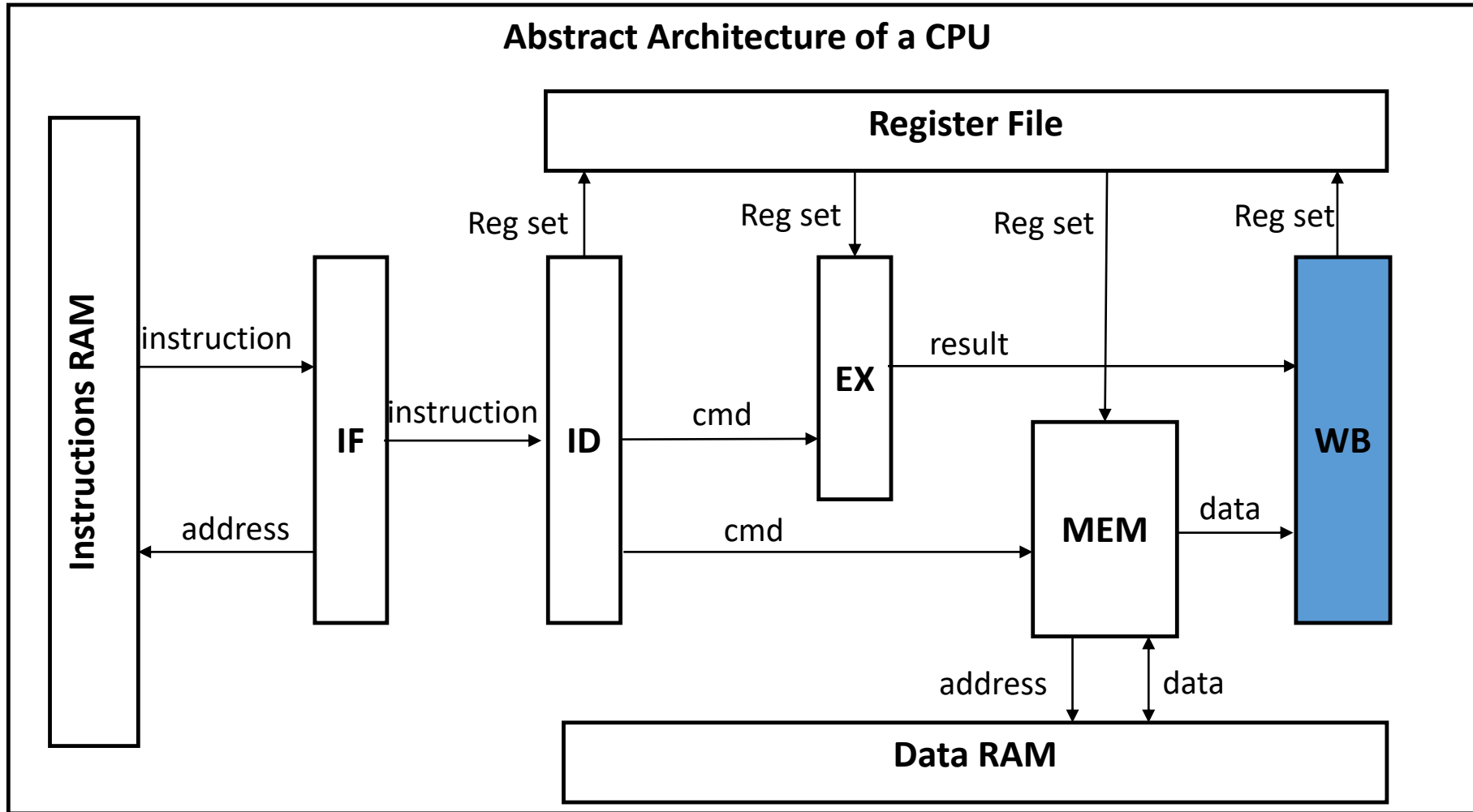

Register Writeback (WB): αναλαμβάνει να γράψει τους καταχωρητές με αποτελέσματα από το στάδιο EX ή με δεδομένα από την μνήμη.


Προσέξτε στο στάδιο αυτό ότι κάποιο αποτέλεσμα της ALU δεν γράφεται στην μνήμη ποτέ αλλά γράφεται στους καταχωρητές και μετά με την επόμενη εντολή προς την μνήμη.

Instruction Fetch

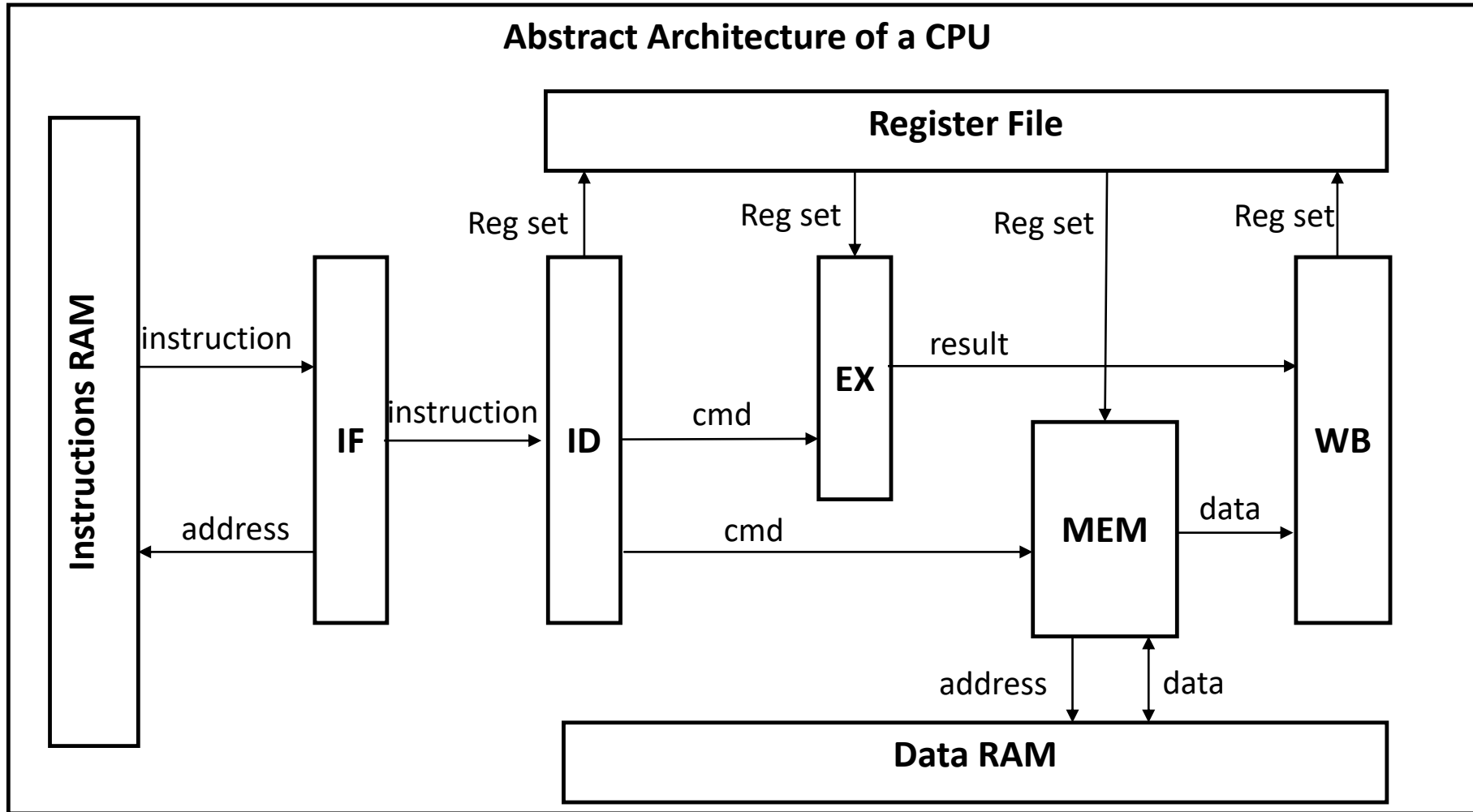


Instruction Decode (ID): ένα κύκλωμα (της μορφής `case(instruction)...endcase`) ελέγχει για ποια εντολή πρόκειται και ενημερώνει τα επόμενα components για το ποια δεδομένα θα χρειαστούν από την εντολή. Π.χ. αν είναι εντολή που εμπλέκει την μνήμη, τους καταχωρητές ή κάποιο reference/pointer.

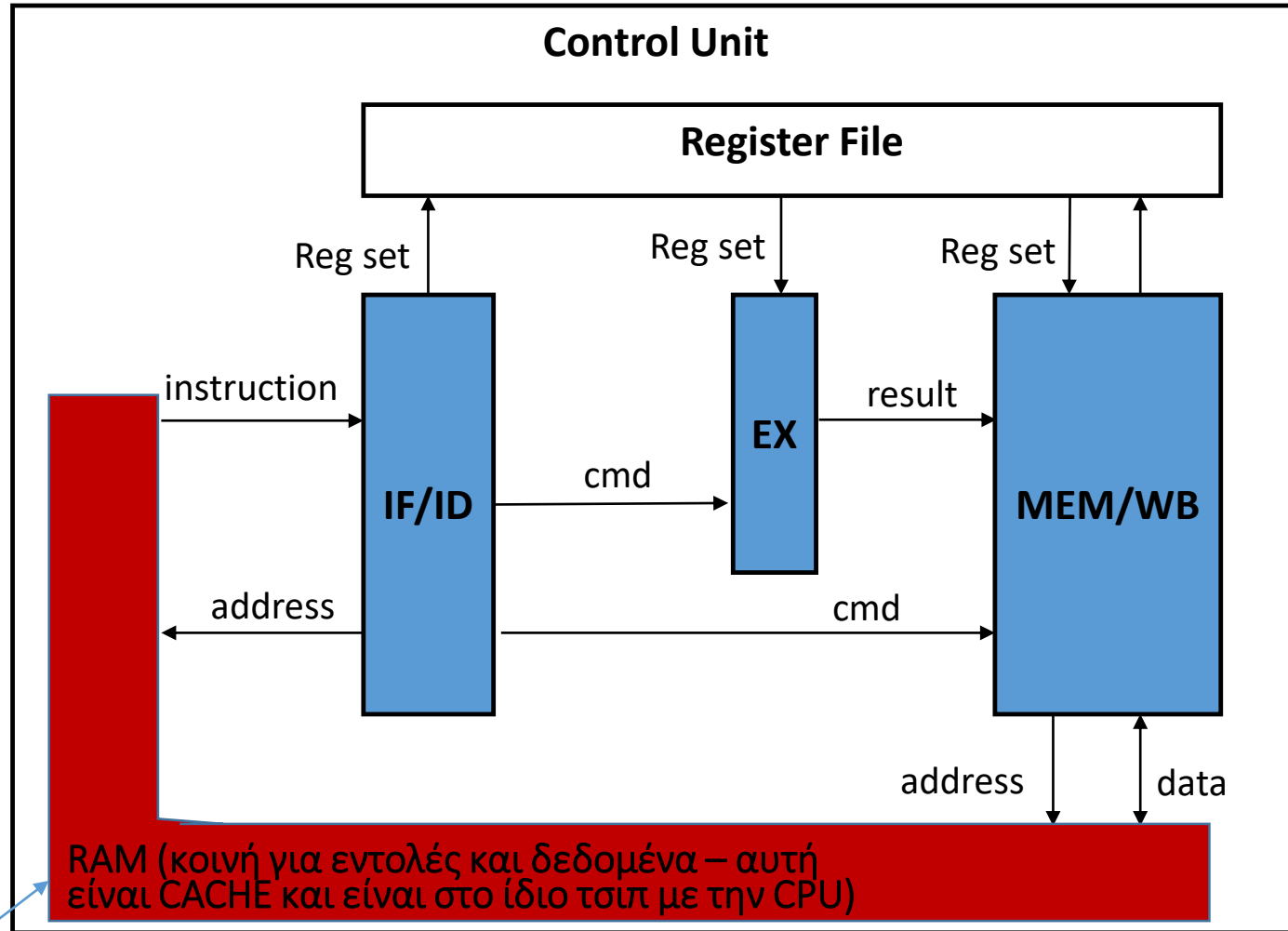Διοχέτευση τριών σταδίων με κοινή μνήμη για εντολές/δεδομένα




Εξωτερική RAM


GPUs και τάση προς in-memory computing

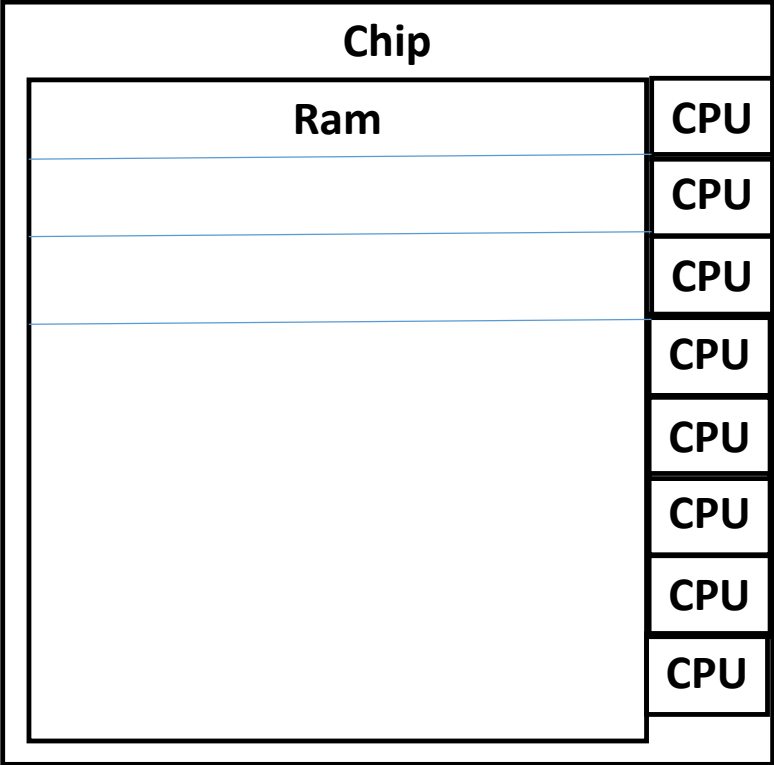

 Τάση προς in-memory computing – 6T memory cells



 Τάση προς in-memory computing – 6T memory cells




Αρχιτεκτονική του MicroCPU

Ο επεξεργαστής που θα σχεδιάσουμε θα έχει την αρχιτεκτονική διοχέτευσης που φαίνεται εδώ.

Components του επεξεργαστή

 Πράξεις που εκτελούνται. Κυρίως από λογική της Control Unit



Μοντελοποίηση της Μνήμης και
Σχεδίαση του Ελεγκτή Μνήμης

Μοντελοποίηση Μνήμης στην Verilog

Η μνήμη στην Verilog μοντελοποιείται ως καταχωρητές:

```
reg [wordsize-1:0] my_memory [0:ramsize-1]
```

Εδώ **wordsize**, που είναι και το **πλάτος της μνήμης**, σημαίνει ότι **μια λέξη** αυτής της μνήμης έχει μέγεθος **wordsize** bits.

Το **ramsize** είναι το μέγεθος της μνήμης σε πλήθος λέξεων.

Παράδειγμα:

```
reg [7:0] my_memory [0:15]
```



Αποθήκευση δεδομένων


```
my_memory [address]=data_in;
```

Ανάγνωση δεδομένων

```
data_in=my_memory[address];
```

Παρατήρηση:

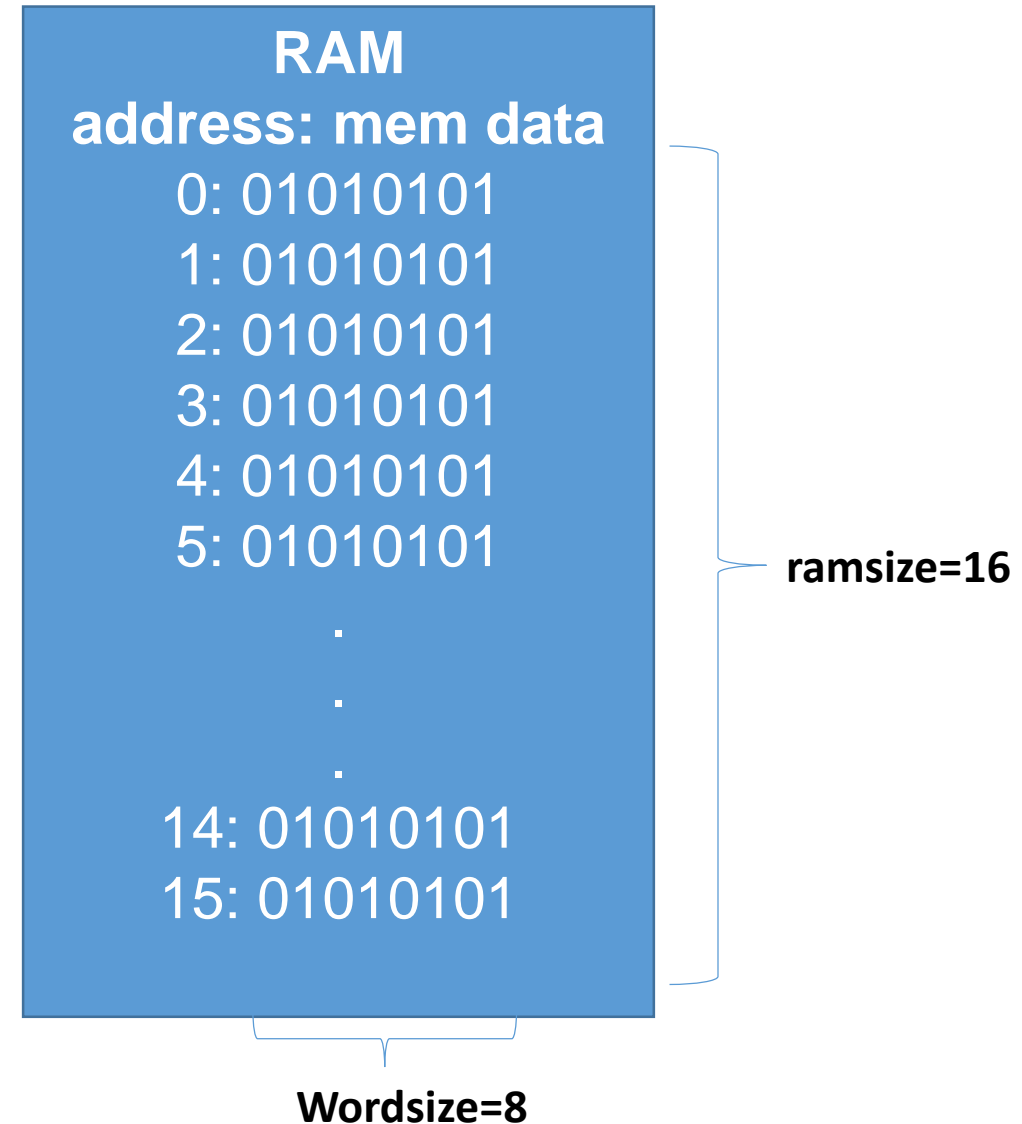Συνήθως γίνεται ανάγνωση και αποθήκευση μιας διεύθυνσης τη φορά, γιατί αλλιώς αυξάνει το κόστος της μνήμης.




Ελεγκτής Μνήμης

Ο ελεγκτής ελέγχει την εγγραφή και ανάγνωση της μνήμης.

Παράδειγμα ελεγκτή μνήμης μιας εισόδου εγγραφής και μιας ανάγνωσης:

```
module ramcontroller(we, addr, datawr, re, datard);  
parameter WORD_SIZE=8;  
parameter ADDR_WIDTH=8; //πλήθος bits για διευθύνσεις  
//αυτό είναι το μέγεθος της μνήμης είναι δύναμη  
//του 2 εις το πλήθος των bits διεύθυνσης  
parameter RAM_SIZE=1<<ADDR_WIDTH;  
//σήματα write και read enable  
input we, re;  
//διεύθυνση εγγραφής και ανάγνωσης  
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr;  
input [WORD_SIZE-1:0] datawr;  
//σήμα εξόδου για να σταλούν τα δεδομένου που αναγν.  
output [WORD_SIZE-1:0] datard;
```

 


```
//η δήλωση της μνήμης  
reg [WORD_SIZE-1:0] mem[RAM_SIZE-1:0];  
  
//καταχωρητής για τα δεδομένου που θα διαβαστούν  
reg [WORD_SIZE-1:0] datard;  
  
always @ (addr or we or re or datawr)  
begin  
    if(we)begin  
        #2 mem[addr]=datawr;  
    end  
    if(re) begin  
        #2 datard=mem[addr];  
    end  
end  
endmodule
```

Ελεγκτής μνήμης πολλαπλών εισόδων/εξόδων

Μπορούμε να βάλουμε την δυνατότητα πολλαπλών εισόδων/εξόδων για να μπορεί να γίνεται ανάγνωση και εγγραφή από και προς πολλές πηγές ταυτόχρονα.

Αυτό όμως αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος μιας μνήμης

 
Παράδειγμα ελεγκτή μνήμης μιας εισόδου εγγραφής και δύο εισόδων ανάγνωσης:



Ελεγκτής μνήμης πολλαπλών εισόδων/εξόδων

Θα χρησιμοποιήσουμε μια μνήμη με έναν ελεγκτή μιας εισόδου εγγραφής και δύο εισόδων ανάγνωσης για τον επεξεργαστή μας. Την δυνατότητα εισόδου θα την χρησιμοποιήσουμε για να γράφουμε δεδομένα στην μνήμη και τις δύο θύρες ανάγνωσης θα τις χρησιμοποιούμε, την μία για να διαβάζουμε εντολές προς εκτέλεση και την άλλη δεδομένα... ΝΑΙ και οι εντολές αποθηκεύονται στην μνήμη.

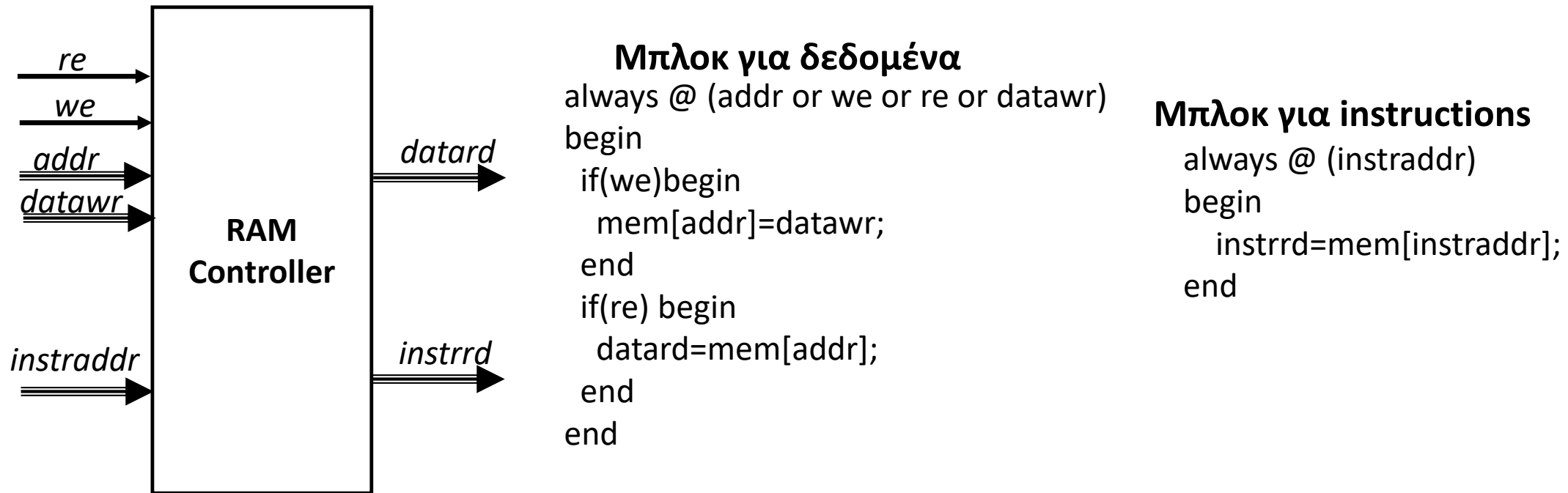Παράδειγμα ελεγκτή μνήμης μιας εισόδου εγγραφής και δύο εισόδων ανάγνωσης. Η μία είναι δεδομένων και η άλλη εντολών/instructions:




Η Μνήμη του επεξεργαστή MicroCPU

```
module MCPU_RAMController(we, datawr, re, addr, datard, instraddr, instrrd);
parameter WORD_SIZE=8;
parameter ADDR_WIDTH=8;
parameter RAM_SIZE=1<<ADDR_WIDTH;
input we, re;
input [WORD_SIZE-1:0] datawr;
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr;
input [ADDR_WIDTH-1:0] instraddr;
output [WORD_SIZE-1:0] datard;
output [WORD_SIZE-1:0] instrrd;

reg [WORD_SIZE-1:0] mem[RAM_SIZE-1:0];
reg [WORD_SIZE-1:0] datard;
reg [WORD_SIZE-1:0] instrrd;

always @ (addr or we or re or datawr)
begin
    if(we)begin
        mem[addr]=datawr;
    end
    if(re) begin
        datard=mem[addr];
    end
end
always @ (instraddr)
begin
    instrrd=mem[instraddr];
end

endmodule
```

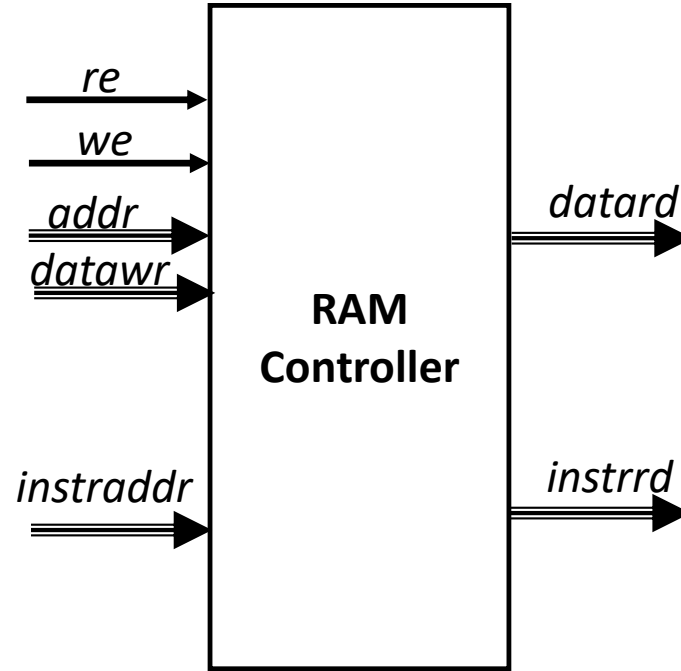

Άσκηση 6.1a: Να γράψετε ένα testbench με το οποίο να δίνετε τυχαία δεδομένα για εγγραφή και ανάγνωση στον ελεγκτή μνήμης του MicroCPU και προσομοιώνοντάς το στο Modelsim να βεβαιώσετε την ορθότητα του σχεδιασμού. Προσοχή μπορεί να υπάρχει λάθος στον κώδικα.

Αρχικοποίηση μνήμης από αρχείο (κατά την προσομοίωση)

Κατά την προσομοίωση η μνήμη μπορεί να αρχικοποιηθεί από αρχείο με τα tasks: `$readmemb` και `$readmemh`.

Το **`$readmemb`** διαβάζει αρχείο που περιγράφει τα δεδομένα τις μνήμης σε δυαδική αναπαράσταση και το **`$readmemh`** διαβάζει αρχείο που περιγράφει τα δεδομένα τις μνήμης σε δεκαεξαδική αναπαράσταση.

Σύνταξη:

```
$readmemh("file_name",mem_array, start_addr, stop_addr);
```

Σημείωση: τα `start_addr` και `stop_addr` είναι προαιρετικά.

Παράδειγμα χρήσης task `$readmemb`:

```
module memory();  
  reg [7:0] my_memory [0:255];  
  initial begin  
    $readmemb("memory.list", my_memory);  
  end  
endmodule
```

Παράδειγμα αρχείου “memory.list”:

```
//Comments are allowed  
1100_1100 // This is first address i.e 8'h00  
1010_1010 // This is second address i.e 8'h01  
@ 55      // Jump to new address 8'h55  
0101_1010 // This is address 8'h55  
0110_1001 // This is address 8'h56
```

Αρχικοποίηση μνήμης από αρχείο (κατά την προσομοίωση)

```
module registerfile(ifconf, wbbbit, wbdirection, alu1, alu2, fromwbdata, towbdata);
parameter BITS_NUMBER=8;
//configuration from FETCH
input [1:0] ifconf;
//γράψτε το process που θα υλοποιεί αυτής της ανάθεσης καταχωρητών
//4 register and one PC
output [BITS_NUMBER-1:0] alu1; // to be the first operand of alu
output [BITS_NUMBER-1:0] alu2; // to be the second operand of alu
output [BITS_NUMBER-1:0] towbdata; //this is data to be written to memory
//this processor has 4 registers
reg [BITS_NUMBER-1:0] R[3:0];
wire [BITS_NUMBER-1:0] r0,r1,r2,r3;
assign r0=REGS[0];
assign r1=REGS[1];
assign r2=REGS[2];
assign r3=REGS[3];
```

```
//if CONF_R0_R1:ALU1 R0 and ALU2 is R1
//if CONF_R0_R2:ALU1 R0 and ALU2 is R2
//if CONF_R0_R3:ALU1 R0 and ALU2 is R3
//if CONF_R1_R2:ALU1 R1 and ALU2 is R2
//if CONF_R1_R3:ALU1 R1 and ALU2 is R3
//if CONF_R2_R3:ALU1 R2 and ALU2 is R3
//if wbbbit:
    //if wbdirection==0
        //write data from fromwbdata to R0
    //else if wbdirection==1
        //write data from R0 to towbdata
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R0_R1 = 0;
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R0_R2 = 1;
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R0_R3 = 2;
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R1_R2 = 3;
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R1_R3 = 4;
parameter [NEEDED_BITS:0] CONF_R2_R3 = 5;
always @ (ifconf, wbbbit, wbdirection)
begin
    if(...)
end
endmodule
```


Σχεδίαση της Αριθμητικής Λογικής Μονάδας – Arithmetic Logic Unit (ALU)

Βασικά για την ALU

Η αριθμητική/λογική μονάδα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων στον επεξεργαστή.

Εκτελεί αριθμητικές (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό κτλ) και λογικές πράξεις (bitwise not, or, xor κτλ.) με τους καταχωρητές.

 Επιστρέφει τα δεδομένα της σε κάποιον καταχωρητή και τα flags από τις αριθμητικές πράξεις (π.χ. κρατούμενα υπολογισμών carry flag, διαίρεσης με το μηδέν (zero flag) κτλ.)




Η ALU του MicroCPU

```
module MCPU_Alu(cmd,in1,in2,out,CF);
parameter CMD_SIZE=4;
parameter WORD_SIZE=8;
```

```
parameter [1:0] CMD_AND = 0; //2'b00
parameter [1:0] CMD_OR  = 1; //2'b01
parameter [1:0] CMD_XOR = 2; //2'b10
parameter [1:0] CMD_ADD = 3; //2'b11
```

```
input [CMD_SIZE-1:0] cmd;
input [WORD_SIZE-1:0] in1;
input [WORD_SIZE-1:0] in2;
output[WORD_SIZE-1:0] out;
//carry flag
output CF;
wire [CMD_SIZE-1:0] cmd;
wire [WORD_SIZE-1:0] in1;
wire [WORD_SIZE-1:0] in2;
reg [WORD_SIZE-1:0] out;
//carry flag
reg CF;
```

```
always @ (cmd, in1, in2)
#2
case(cmd)
  CMD_AND : begin
    out = in1&in2;
  end
  CMD_OR : begin
    out = in1|in2;
  end
  CMD_XOR : begin
    out = in1^in2;
  end
  default : begin
    {CF,out} = in1+in2;
  end
endcase
endmodule
```

 

Άσκηση 6.1b: Να γράψετε ένα testbench με το οποίο να δίνετε τυχαίες εντολές και operands στην ALU του MicroCPU και προσομοιώνοντάς το στο Modelsim να βεβαιώσετε την ορθότητα του σχεδιασμού. Προσοχή μπορεί να υπάρχει λάθος στον κώδικα.

Το σύνολο των εντολών – Instructions Set

Εντολές μηχανής (instruction set) του MicroCPU

- **Κλασσικές εντολές επεξεργασίας** που εμπλέκουν την ALU για αριθμητικές και λογικές πράξεις, π.χ.:

AND operand1 operand2 operand3

OR operand1 operand2 operand3

XOR operand1 operand2 operand3

ADD operand1 operand2 operand3

Το αποτέλεσμα γράφεται στον operand1. Οι πράξεις εμπλέκουν δύο operands τους operand2 και operand3.

Operands για τον MicroCPU είναι μόνο οι καταχωρητές του.

- **Εντολές μετακίνησης δεδομένων από καταχωρητή σε καταχωρητή:**

MOV Rd R

τα δεδομένα αντιγράφονται από τον καταχωρητή R στον καταχωρητή Rd (το Rd προκύπτει από το register destination).

- **Εντολές φόρτωσης δεδομένων από μνήμη σε καταχωρητή:**

Load_FROM_MEM Rd address

αντιγράφει τα δεδομένα από την διεύθυνση μνήμης address στον καταχωρητή Rd.

- **Εντολές αποθήκευσης δεδομένων από καταχωρητή στην μνήμη:**

STORE_TO_MEM address R

αποθηκεύει στη διεύθυνση μνήμης address τα δεδομένα του καταχωρητή R.

- **Εντολές Αρχικοποίησης τιμών:**

OP_SHORT_TO_REG Rd value

αντιγράφει την τιμή value των 8 bits στον καταχωρητή Rd.

- **Εντολές διακλάδωσης:**

BNZ Rc address

μετακινεί τον program counter στην τιμή address αν ο καταχωρητής Rc δεν είναι 0. (Branch if Not Zero)

Σχεδίαση του αρχείου καταχωρητών – Register File

Το αρχείο καταχωρητών – register file

Το αρχείο καταχωρητών του MicroCPU έχει μόνο 4 καταχωρητές R0,R1,R2 και R3 των 16 bits.

Τουλάχιστον ένας καταχωρητής συμμετέχει σε κάθε εντολή

AND Rd Ra Rb

OR Rd Ra Rb

XOR Rd Ra Rb

ADD Rd Ra Rb

MOV Rd R




Load_FROM_MEM Rd address

STORE_TO_MEM address R

OP_SHORT_TO_REG Rd value

BNZ Rc address

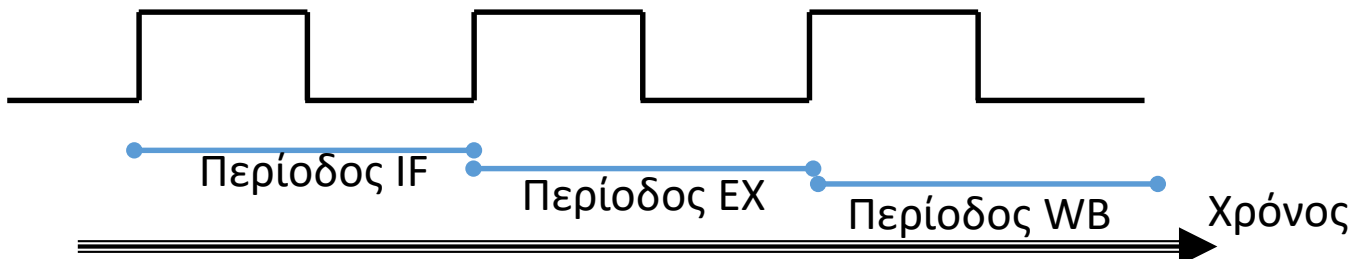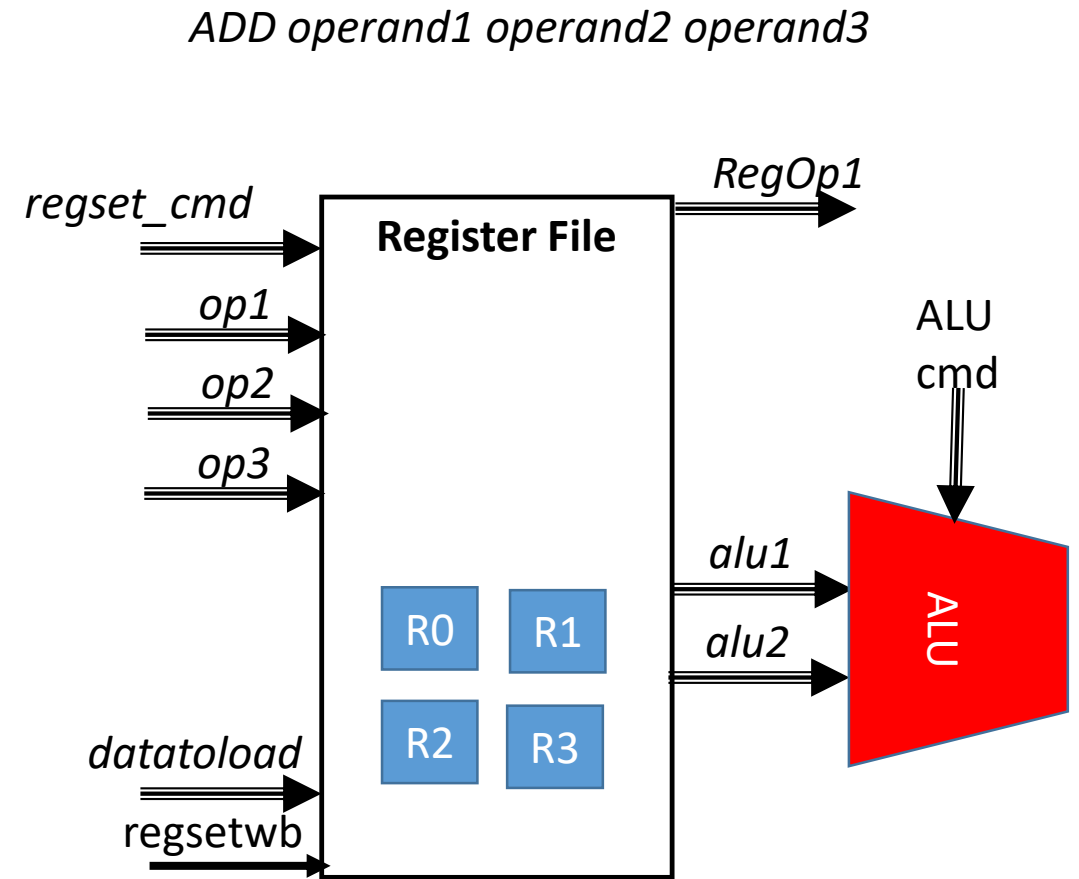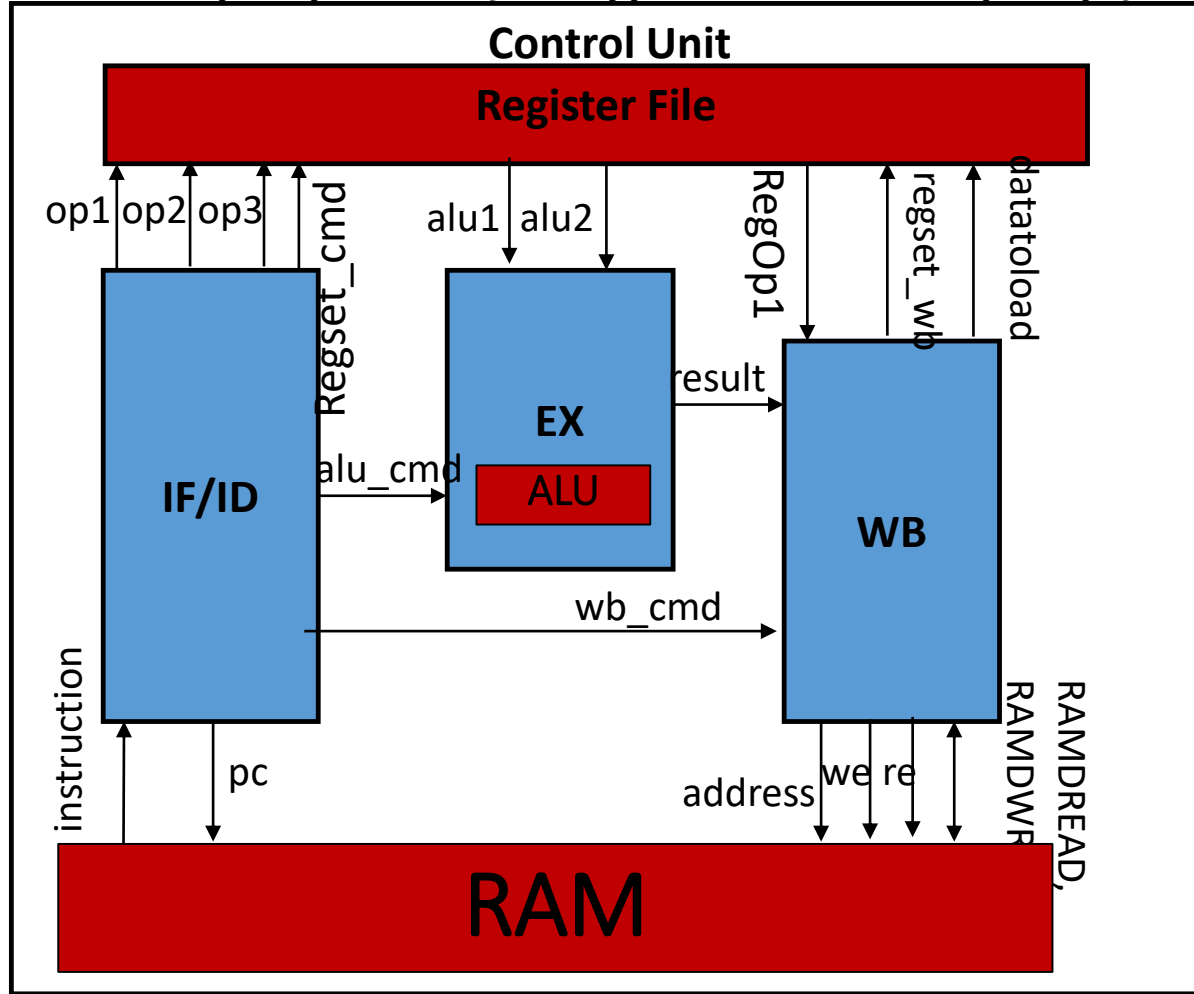Λεπτομέρειες σηματοδότησης του register file



Οι λειτουργίες του αρχείου καταχωρητών

Πάντα εκτελεί αυτόν τον κώδικα:

```
assign RegOp1=R[op1[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
assign alu1=R[op2[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
assign alu2=R[op3[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
```


Και εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες, με ασύγχρονη ενεργοποίηση κατά το wb.

NORMAL_EX:

MOV_INTERNAL:

LOAD_FROM_DATA:

DO_NOTHING:

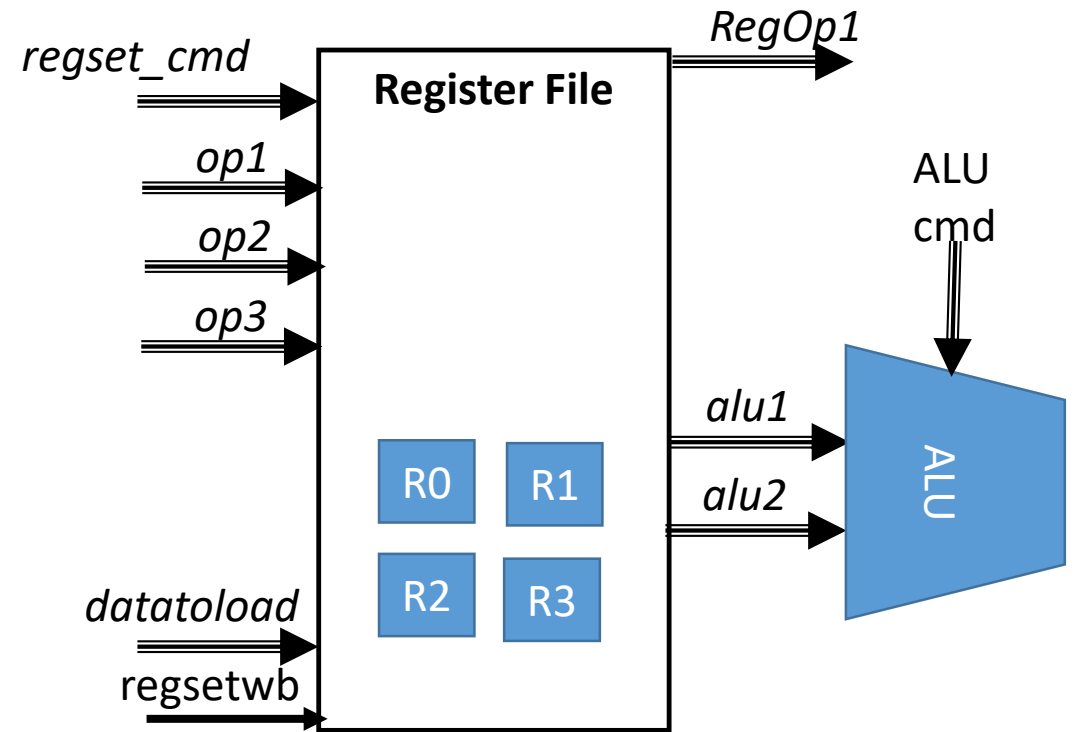

Οι λειτουργίες του αρχείου καταχωρητών

```
module MCPU_Registerfile(op1, op2, op3, RegOp1, alu1, alu2,  
datatoload, regsetwb, regsetcmd);
```

```
parameter WORD_SIZE=8;
```

```
parameter OPERAND_SIZE=4;
```

```
parameter REGS_NUMBER_WIDTH=2;
```

```
parameter REGISTERS_NUMBER=1<<REGS_NUMBER_WIDTH;
```

```
input [OPERAND_SIZE-1:0] op1,op2,op3;
```

```
input [WORD_SIZE-1:0] datatoload;
```

```
input [1:0] regsetcmd;
```

```
input regsetwb;
```

```
//REGISTER FILE COMMAND (regsetcmd control bits)
```

```
parameter [1:0] NORMAL_EX = 0; //2'b00
```


```
parameter [1:0] MOV_INTERNAL = 1; //2'b01
```

```
parameter [1:0] LOAD_FROM_DATA = 2; //2'b10
```

```
parameter [1:0] DO_NOTHING = 3; //2'b11
```


```
//these are always set outputs implemented structurally.
```
 
```
//these are always set outputs implemented structurally.
```



Οι λειτουργίες του αρχείου καταχωρητών

```
//these are always set outputs implemented structurally.  
// correspond to translated operands to registers  
//operand1 is translated to RegOp1  
//operand2 is translated to alu1  
//operand3 is translated to alu2  
output [WORD_SIZE-1:0] RegOp1;  
output [WORD_SIZE-1:0] alu1; // to be the first operand of alu  
output [WORD_SIZE-1:0] alu2; // to be the second operand of alu  
//this processor has 4 registers  
reg [WORD_SIZE-1:0] R[REGISTERS_NUMBER-1:0];  
//this processor has 4 registers //aliases  
wire [WORD_SIZE-1:0] r0,r1,r2,r3;  
//alias  
assign r0=R[0];  
assign r1=R[1];  
assign r2=R[2];  
assign r3=R[3];
```

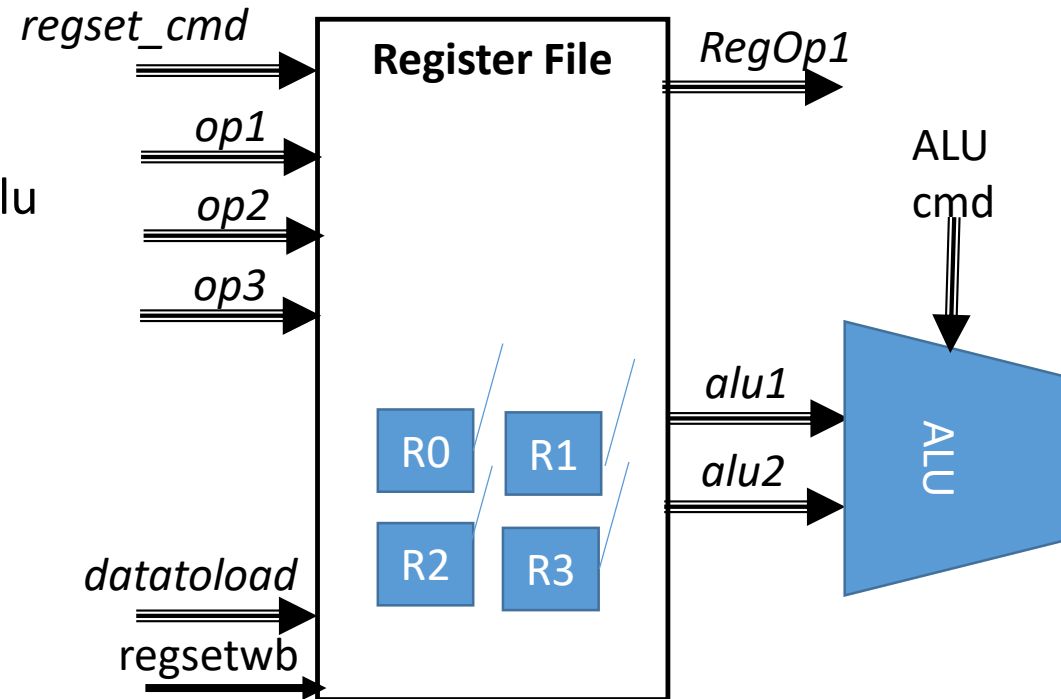

Οι λειτουργίες του αρχείου καταχωρητών

//operands **translation** to registers

```
assign RegOp1=R[op1[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
```

```
assign alu1=R[op2[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
```

```
assign alu2=R[op3[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
```

//whenever this unit needs to act - this signal is asserted at WB

//from the control unit

```
always @(posedge regsetwb)
```

```
begin
```

```
  #1
```

```
  case(regsetcmd)
```

```
    NORMAL_EX,LOAD_FROM_DATA:
```

```
    begin
```

```
      R[op1[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]]<=datatoload;
```

```
    end
```

```
    MOV_INTERNAL:
```

```
    begin
```

```
      R[op1[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]]<=R[op2[REGS_NUMBER_WIDTH-1:0]];
```

```
    end
```

```
    default:
```


```
    begin
```

```
    end
```

```
  endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

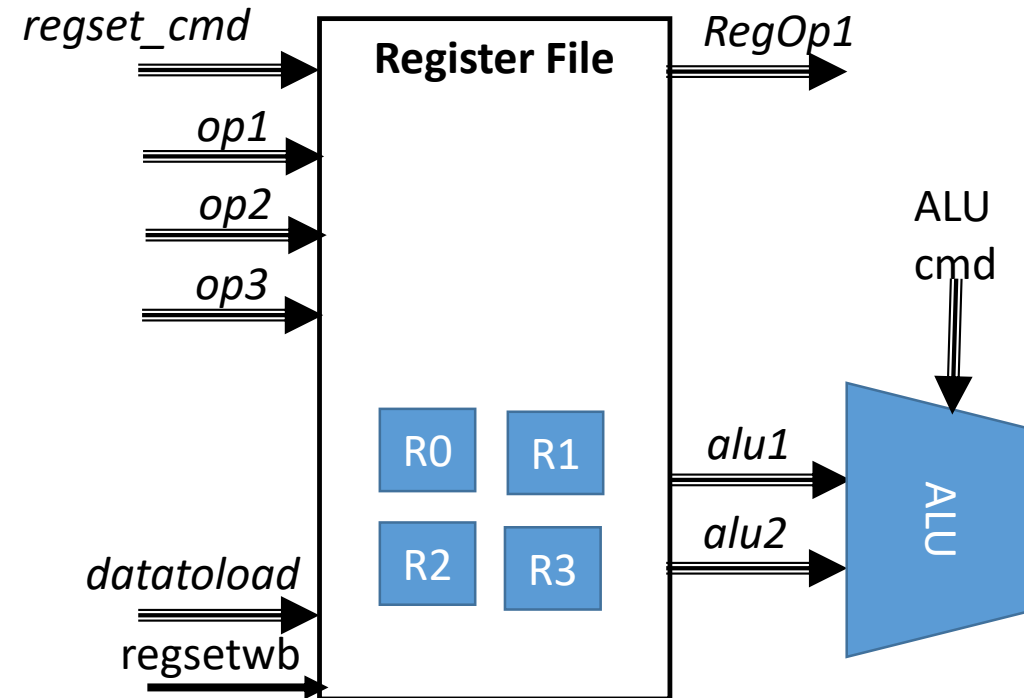


Mov R2 R3

Η μονάδα ελέγχου – Control Unit

Οι λειτουργίες της μονάδας ελέγχου

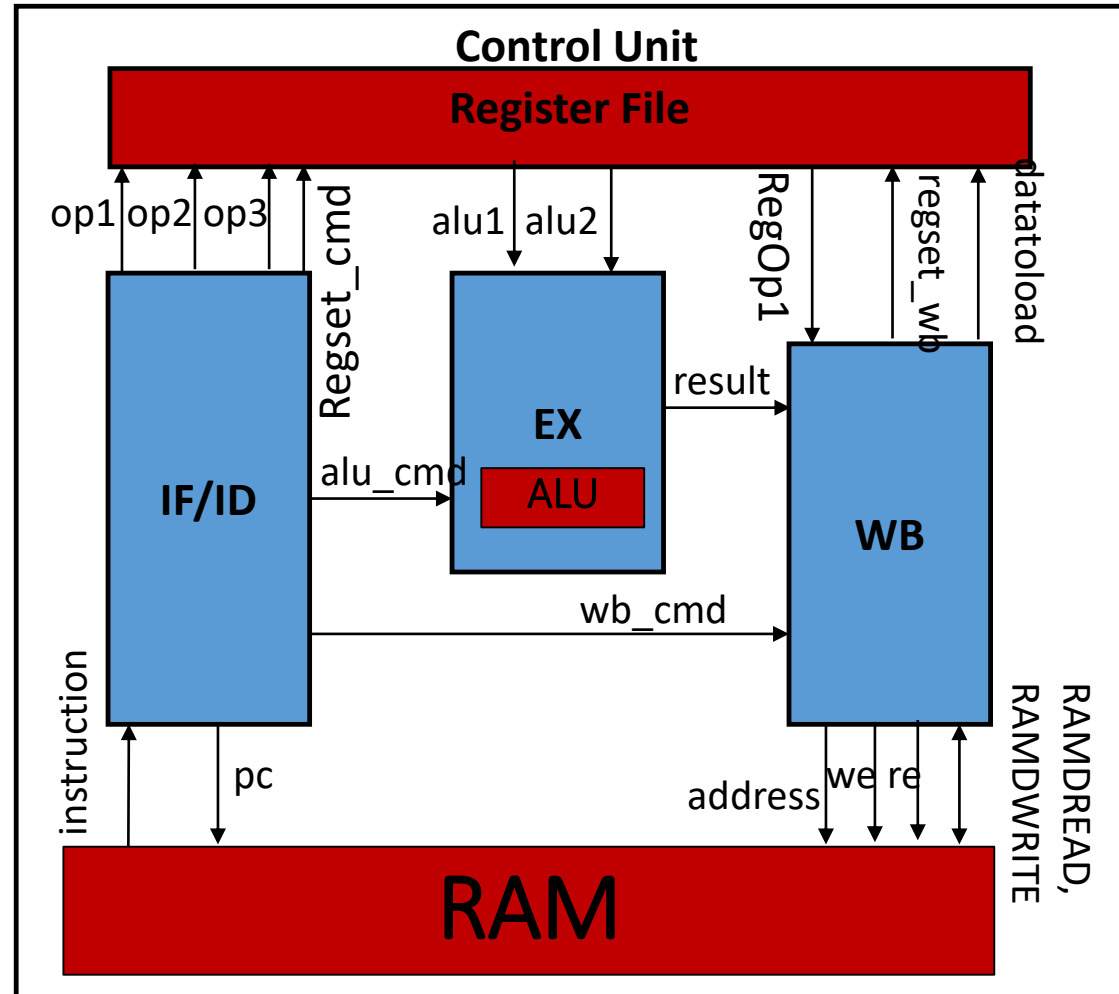Είναι υπεύθυνη για την αλλαγή των καταστάσεων της διοχέτευσης και την κατάλληλη σηματοδότηση των μονάδων (ALU, registerfile, RAM) την κατάλληλη χρονική στιγμή.



Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση εντολών

```
module MCPU(clk, reset);  
parameter WORD_SIZE=16; //WORD_SIZE is the word size of our  
processor. Each word is 16 bits or 2 bytes  
parameter ADDR_WIDTH=8; //that means  $2^8=256$  size of memory of  
WORD_SIZE word  
parameter OPCODE_SIZE=4;  
parameter ALU_CMD_SIZE=2;  
parameter OPERAND_SIZE=4;
```

//instructions will have the following structure:

//OPCODE OPERAND1 OPERAND2 OPERAND3

```
parameter INSTRUCTION_SIZE = OPCODE_SIZE + OPERAND_SIZE*3;
```

```
wire [INSTRUCTION_SIZE-1:0] instruction;
```

```
input clk;
```



```
input reset;
```

```
wire [OPCODE_SIZE-1:0] opcode;
```

```
wire [OPERAND_SIZE-1:0] operand1;
```

```
wire [OPERAND_SIZE-1:0] operand2;
```
  
```
wire [OPERAND_SIZE-1:0] operand3;
```



Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – κωδικοποίηση εντολών – opcode options – instruction set

//opcodes for the supported instruction set

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_AND = 0; //4'b0000

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_OR = 1; //4'b0001

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_XOR = 2; //4'b0010

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_ADD = 3; //4'b0011


parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_MOV = 4; //4'b0100

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_LOAD_FROM_MEM = 5; //4'b0101

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_STORE_TO_MEM = 6; //4'b0110

parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_SHORT_TO_REG = 7; //4'b0111

 parameter [OPCODE_SIZE-1:0] OP_BNZ = 8; //4'b1000



Εντολές μηχανής (instruction set) του MicroCPU

- **Κλασσικές εντολές επεξεργασίας** που εμπλέκουν την ALU για αριθμητικές και λογικές πράξεις, π.χ.:

AND operand1 operand2 operand3

OR operand1 operand2 operand3

XOR operand1 operand2 operand3

ADD operand1 operand2 operand3

Το αποτέλεσμα γράφεται στον operand1. Οι πράξεις εμπλέκουν δύο operands τους operand2 και operand3.

Operands για τον MicroCPU είναι μόνο οι καταχωρητές του.

- **Εντολές μετακίνησης δεδομένων από καταχωρητή σε καταχωρητή:**

MOV Rd R

τα δεδομένα αντιγράφονται από τον καταχωρητή R στον καταχωρητή Rd (το Rd προκύπτει από το register destination).

- **Εντολές φόρτωσης δεδομένων από μνήμη σε καταχωρητή:**

Load_FROM_MEM Rd address

αντιγράφει τα δεδομένα από την διεύθυνση μνήμης address στον καταχωρητή Rd.

- **Εντολές αποθήκευσης δεδομένων από καταχωρητή στην μνήμη:**

STORE_TO_MEM address R

αποθηκεύει στη διεύθυνση μνήμης address τα δεδομένα του καταχωρητή R.

- **Εντολές Αρχικοποίησης τιμών:**

OP_SHORT_TO_REG Rd value

αντιγράφει την τιμή value των 8 bits στον καταχωρητή Rd.


- **Εντολές διακλάδωσης:**

BNZ Rc address

μετακινεί τον program counter στην τιμή address αν ο καταχωρητής Rc δεν είναι 0. (Branch if Not Zero)

Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – instance της ALU
 
```
//control signals for ALU
wire [WORD_SIZE-1:0] alu_in1;
wire [WORD_SIZE-1:0] alu_in2;
wire [WORD_SIZE-1:0] alu_out;
wire CARRY;
wire [ALU_CMD_SIZE-1:0] alu_cmd;
MCPU_Alu #(.CMD_SIZE(ALU_CMD_SIZE), .WORD_SIZE(WORD_SIZE))
aluinst (.cmd(alu_cmd),
        .in1(alu_in1),
        .in2(alu_in2),
        .out(alu_out),
        .CF(CARRY));
```




Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – instance του register file

```
//The Program Counter  
reg [ADDR_WIDTH-1:0] pc;
```

```
//Control Bits for Register file  
reg [1:0] regset_cmd;  
reg regset_wb;  
wire [WORD_SIZE-1:0] regdatatoload;  
wire [WORD_SIZE-1:0] RegOp1;
```
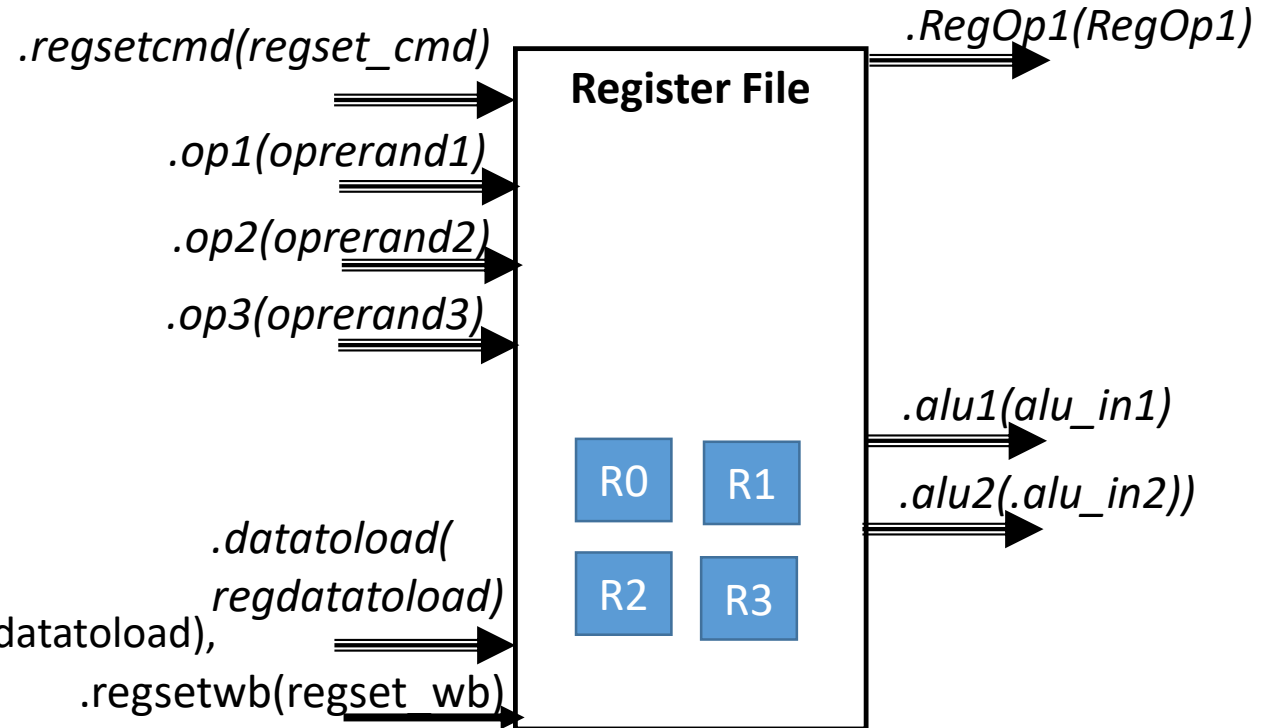
```
MCPU_Registerfile #(.WORD_SIZE(WORD_SIZE),  
.OPERAND_SIZE(OPERAND_SIZE))  
regfileinst (.op1(operand1), .op2(operand2), .op3(operand3),  
.RegOp1(RegOp1), .alu1(alu_in1), .alu2(alu_in2), .datatoload(regdatatoload),  
.regsetwb(regset_wb), .regsetcmd(regset_cmd));
```



Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – instance της μνήμης

```
//Control Bits for RAM
```

```
reg RAMWE, RAMRE;
```

```
reg [ADDR_WIDTH-1:0] RAMADDR;
```

```
wire [WORD_SIZE-1:0] RAMDWRITE;
```

```
wire [WORD_SIZE-1:0] RAMDREAD;
```


```
wire [ADDR_WIDTH-1:0] IADDR;
```

```
wire [WORD_SIZE-1:0] IREAD;
```

```
MCPU_RAMController #(.WORD_SIZE(WORD_SIZE), .ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH))
```

```
raminst (.we(RAMWE), .datawr(RAMDWRITE), .re(RAMRE), .addr(RAMADDR),
```


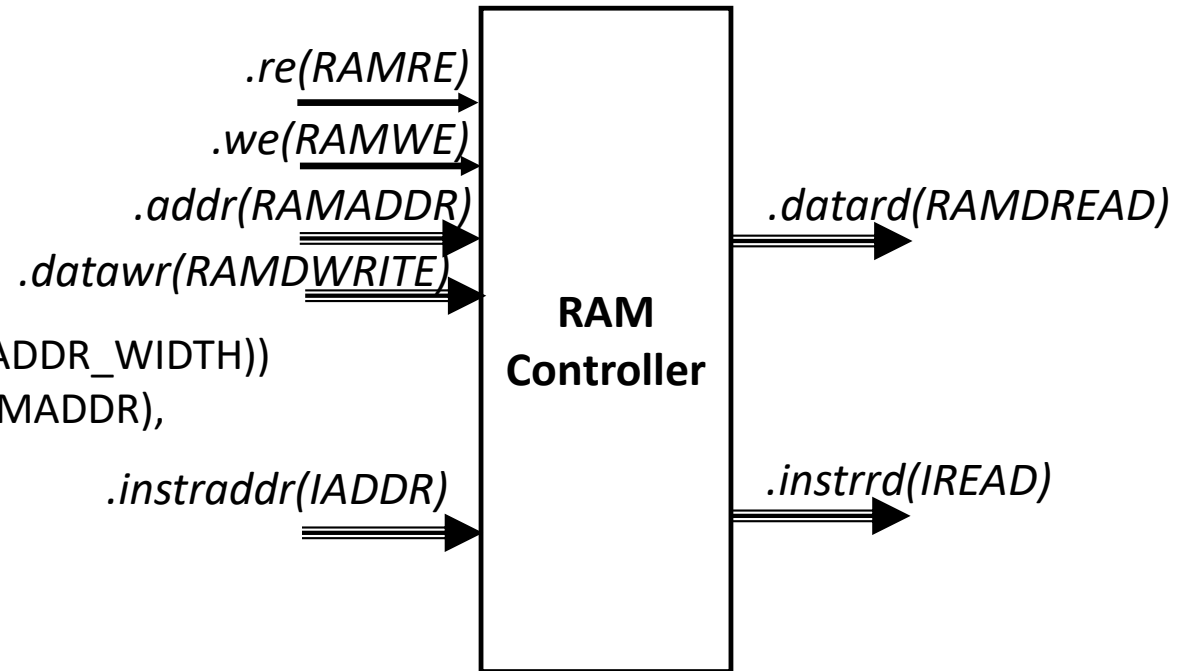
```
.datard(RAMDREAD), .instraddr(IADDR), .instrrd(IREAD));
```



Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – Δομική περιγραφή Συνδυαστικού τμήματος

```
//this is always operand 3 value as a register
assign RAMDWRITE=RegOp1;
assign instruction=IREAD;
assign opcode=instruction[INSTRUCTION_SIZE-1:INSTRUCTION_SIZE-OPCODE_SIZE];
assign aluopcode=opcode[ALU_CMD_SIZE-1:0];
assign operand1=instruction[OPCODE_SIZE*3-1:2*OPCODE_SIZE];
assign operand2=instruction[OPCODE_SIZE*2-1:OPCODE_SIZE];
assign operand3=instruction[OPCODE_SIZE-1:0];
assign IADDR=pc;
wire [WORD_SIZE-1:0] MemOrConstant;
assign datatoread=(opcode==OP_SHORT_TO_REG)?{8'b00000000, operand2, operand3}:RAMDREAD;
assign datatoload=(regset_cmd==regfileinst.NORMAL_EX)?alu_out:datatoread;
```



instruction size is 16 bits

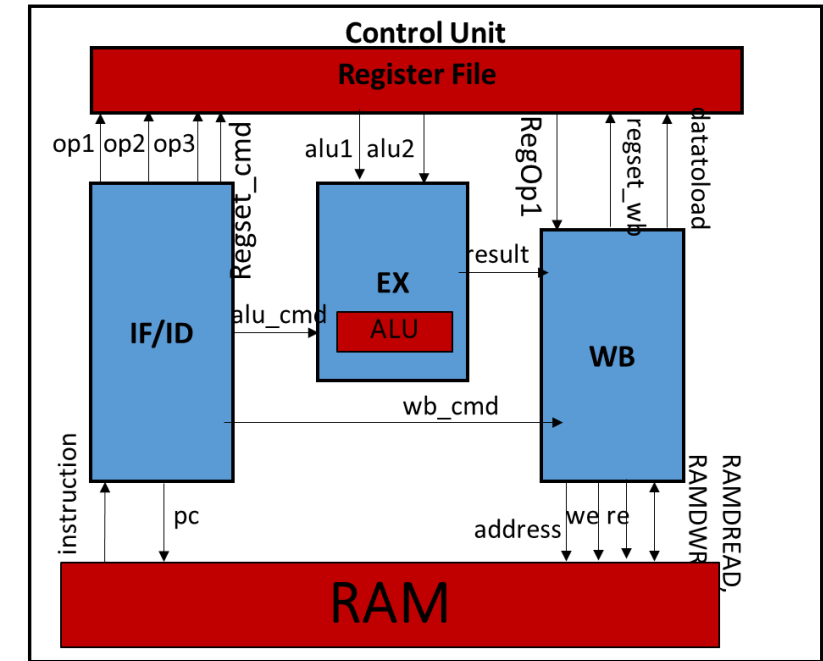 

Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – καταστάσεις για το ακολουθιακό τμήμα

```
//parameter CPU_STATES_BITS=2;  
//Instruction Fetch State  
parameter [1:0] IF_STATE = 2'b00;  
//Execute Fetch State  
parameter [1:0] EX_STATE = 2'b01;  
//WriteBack State  
parameter [1:0] WB_STATE = 2'b10;  
//HALTED State  
parameter [1:0] HLT_STATE = 2'b11;
```
  
```
reg [1:0] state;  
reg [1:0] next_state;
```



Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU - για μετατροπή κατάστασης σε string για debugging purposes

```
reg [8*3:0] STATE_AS_STR;
```

```
always @(state)
```

```
begin
```

```
case(state)
```

```
IF_STATE:
```

```
begin
```

```
STATE_AS_STR<="IF";
```

```
end
```

```
EX_STATE:
```

```
begin
```

```
STATE_AS_STR<="EX";
```

```
end
```

```
WB_STATE:
```

```
begin
```

```
STATE_AS_STR<="WB";
```

```
end
```

```
default:
```


```
begin
```

```
STATE_AS_STR<="HLT";
```

```
end
```

```
endcase
```

```
end
```

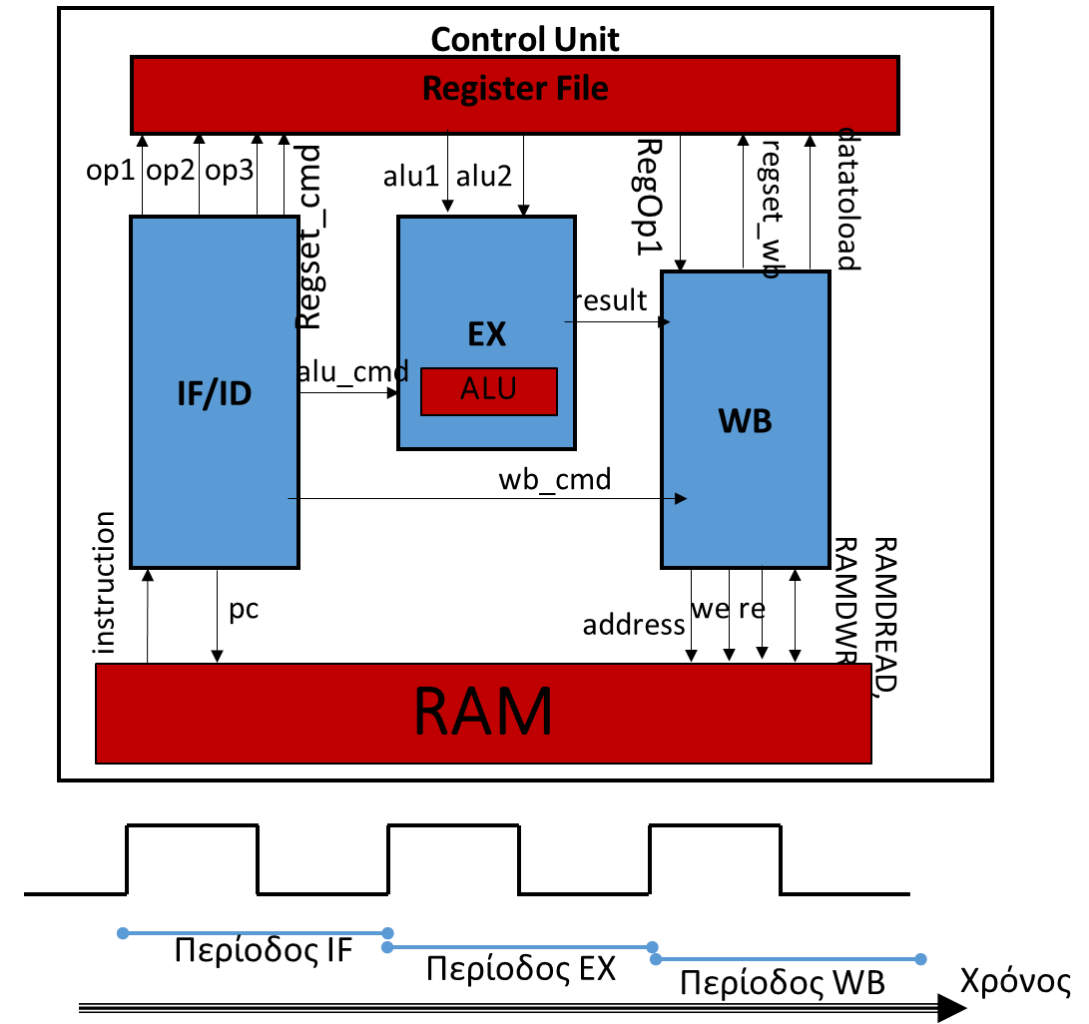

Η μονάδα ελέγχου του MicroCPU – Ασύγχρονο FSM

always @ (state, opcode)

begin : MAIN_FSM_ASYNCHRONOUS

next_state=0;

case(state)

IF_STATE:

begin

//this is a 3 stages pipelining so IF and DECODE occur on this step

case(opcode)

OP_BNZ:

begin

next_state = IF_STATE;

end

default:

begin

next_state = EX_STATE;

end

endcase

end

EX_STATE:

begin

next_state = WB_STATE;

end

WB_STATE:


begin

next_state = IF_STATE;

end

endcase

end

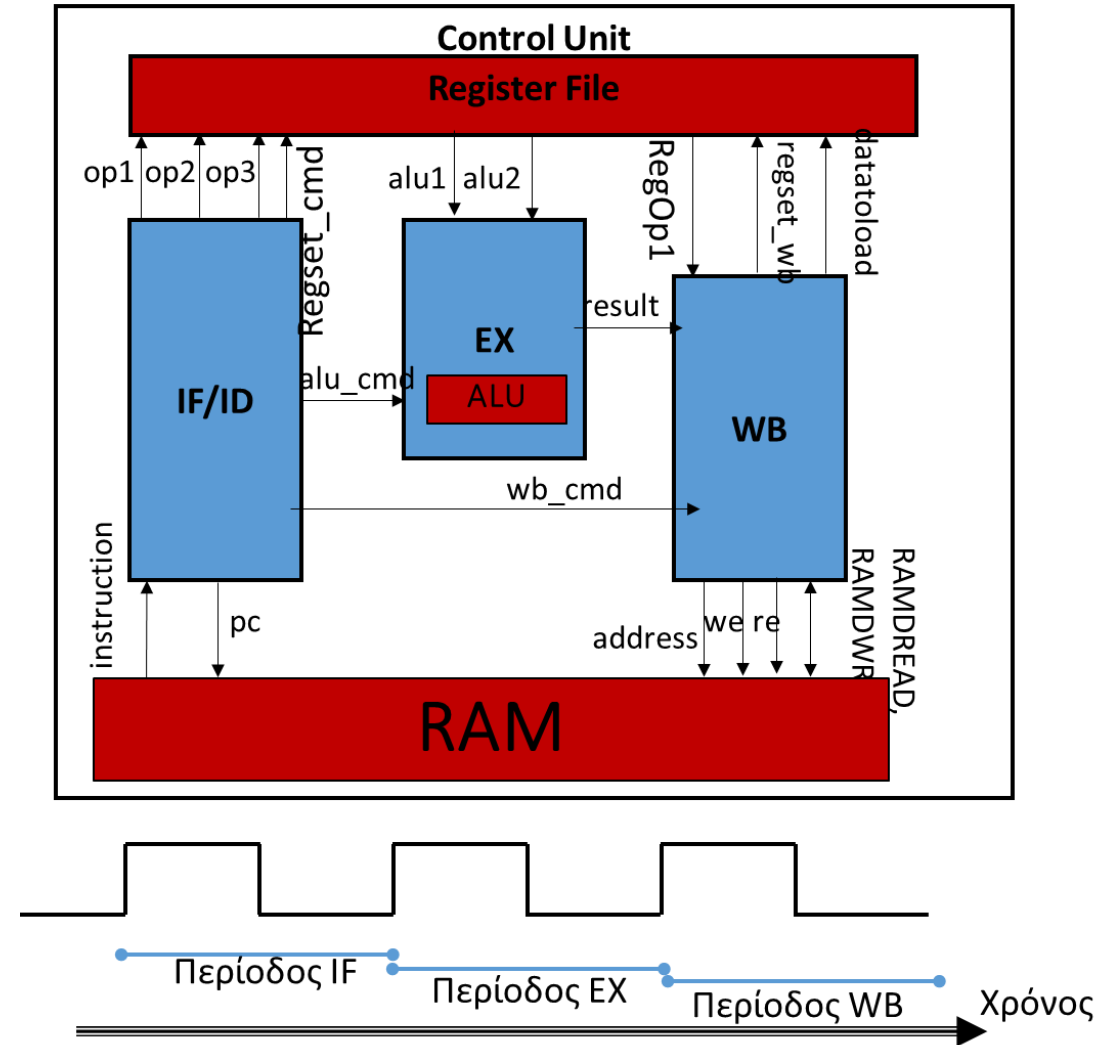

Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – Σύγχρονο FSM

always @ (posedge clk, reset)

begin : MAIN_FSM

if (reset == 1'b1) begin

//get the CPU into IF state



state <= #1 IF_STATE;

//reset the Program Counter PC

pc <= #1 0;

end else begin

case(state)

  

Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – IF/ID state handling

```

case(state)
IF_STATE:
begin
//this is a 3 stages pipelining so IF and DECODE occur on this step
case(opcode)
OP_AND,OP_OR,OP_XOR,OP_ADD:
begin
regset_cmd <= #2 regfileinst.NORMAL_EX;
end
end
OP_MOV:
begin
regset_cmd <= #2 regfileinst.MOV_INTERNAL;
end
OP_LOAD_FROM_MEM:
begin
regset_cmd<= #2 regfileinst.LOAD_FROM_DATA;
wb_cmd[ADDR_WIDTH-1:0]<= #2 {operand2,operand3};
wb_cmd[ADDR_WIDTH]<= #2 1'b0; //RAMWE
wb_cmd[ADDR_WIDTH+1]<= #2 1'b1; //RAMRE
end
end


```

```

OP_STORE_TO_MEM:
begin
regset_cmd <= #2 regfileinst.DO_NOTHING;
//whatever is in RAMDWRITE is written to address {operand1,operand2}
//it is also the content of register pointed by operand 1
wb_cmd[ADDR_WIDTH-1:0] <= #2 {operand1,operand2};

wb_cmd[ADDR_WIDTH] <= #2 1'b1; //RAMWE - RAM WRITE ENABLE
wb_cmd[ADDR_WIDTH+1] <= #2 1'b0; //RAMRE - RAM READ ENABLE
end
OP_SHORT_TO_REG:
begin
regset_cmd<=#2 regfileinst.LOAD_FROM_DATA;
wb_cmd[ADDR_WIDTH]<=#2 1'b0; //RAMWE
wb_cmd[ADDR_WIDTH+1]<=#2 1'b0; //RAMRE
end
OP_BNZ:
begin
if(RegOp1!=0)
begin
pc <= #5 {operand2, operand3};
end else
begin
pc <= #5 pc+1;
end
end
default:
begin
end
endcase
end

```

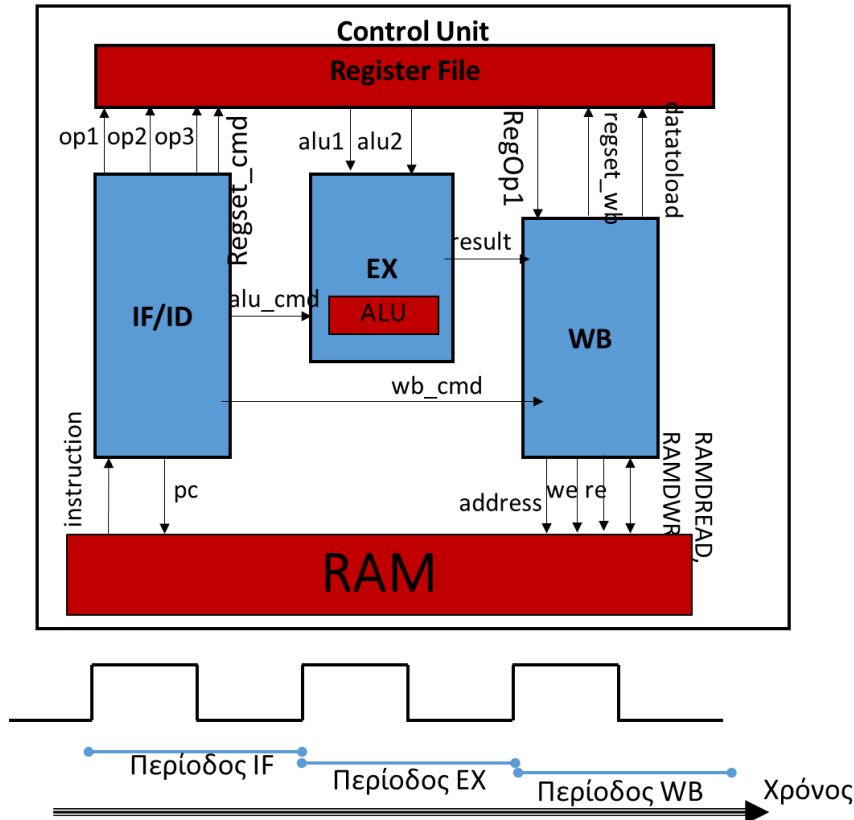

Η μονάδας ελέγχου του MicroCPU – EX και WB states handling

EX_STATE:

```
begin  
end
```

WB_STATE:

```
begin  
  RAMADDR<=#1 wb_cmd[ADDR_WIDTH-1:0];  
  RAMWE<=#1 wb_cmd[ADDR_WIDTH];  
  RAMRE<=#1 wb_cmd[ADDR_WIDTH+1];
```

```
  regset_wb <= #2 1'b1;  
  regset_wb<= #3 1'b0;  
  wb_cmd[ADDR_WIDTH]<= #3 1'b0;  
  wb_cmd[ADDR_WIDTH+1]<= #3 1'b0;  
  RAMWE <= #3 1'b0;  
  RAMRE <= #3 1'b0;  
  pc <= #5 pc+1;
```

```
end
```

HLT_STATE:

```
begin  
  $display("processor HALTED\n");  
  $stop;
```

```
end
```

default:

```
begin  
end
```

